

A photograph of a misty forest path. The path is a narrow, reddish-brown trail that winds through a lush green forest. On the left, there are large, dark tree trunks. On the right, there is a dense wall of green ferns and other foliage. The background is filled with tall, thin trees and a thick mist or fog, creating a sense of depth and mystery.


FIFO

Diseño de Sistemas con FPGA

Patricia Borensztein

FIFO

 - Una cola FIFO es una estructura de datos con dos señales: wr y rd.
- La señal wr, cuando está activa, permite que un dato sea escrito en la FIFO.
- La cabeza de la cola está siempre visible, o sea que siempre podemos leer. La señal rd, cuando está activa, indica que el elemento de la cabeza se puede eliminar.



FIFO: Implementación con una cola circular

- Dos señales de control:
 - wr: si está activada, se escribe el dato
 - rd: si está activada, el primer elemento de la cola se remueve.
 - El primer elemento de la cola puede leerse siempre.
- Implementación:
 - Los registros forman una cola circular, con dos punteros:
 - wr ptr: apunta a la cabeza de la cola (head)
 - rd ptr : apunta a la cola de la cola (tail)
 - Los punteros avanzan una posición por cada escritura o lectura
 - Hay dos señales de estado: full, empty

FIFO

- La implementación consiste de:
 - Banco de Registros
 - Punteros a la cola y a la cabeza
 - Flags lleno y vacío
 - Lógica del estado futuro (punteros)
 - Lógica de salida (flags)


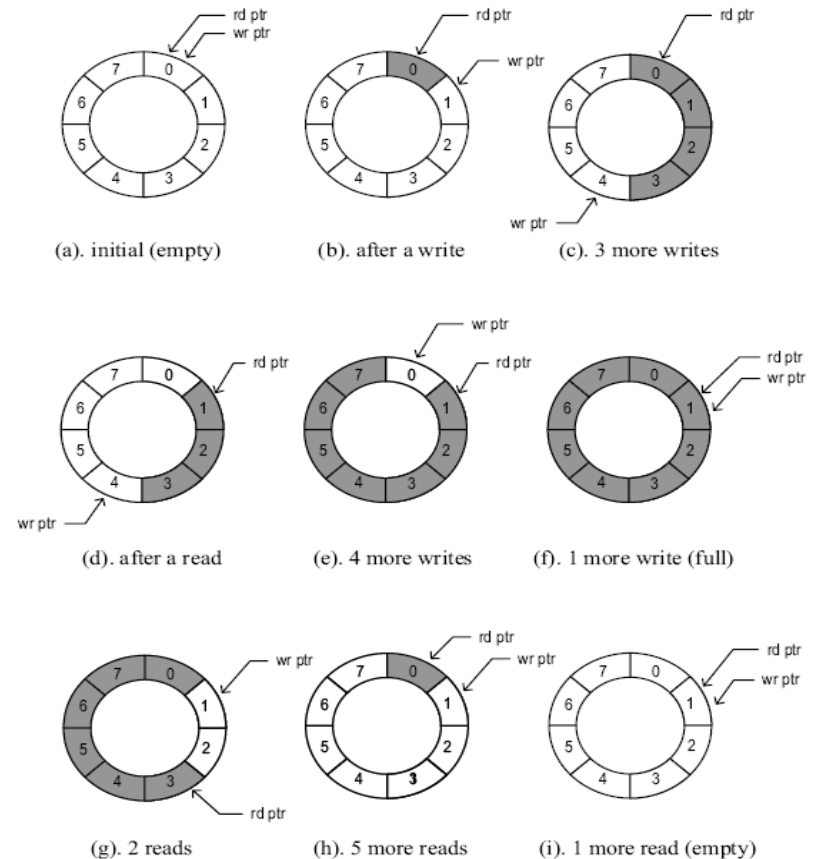


Figure 4.11 FIFO buffer based on a circular queue.

FIFO

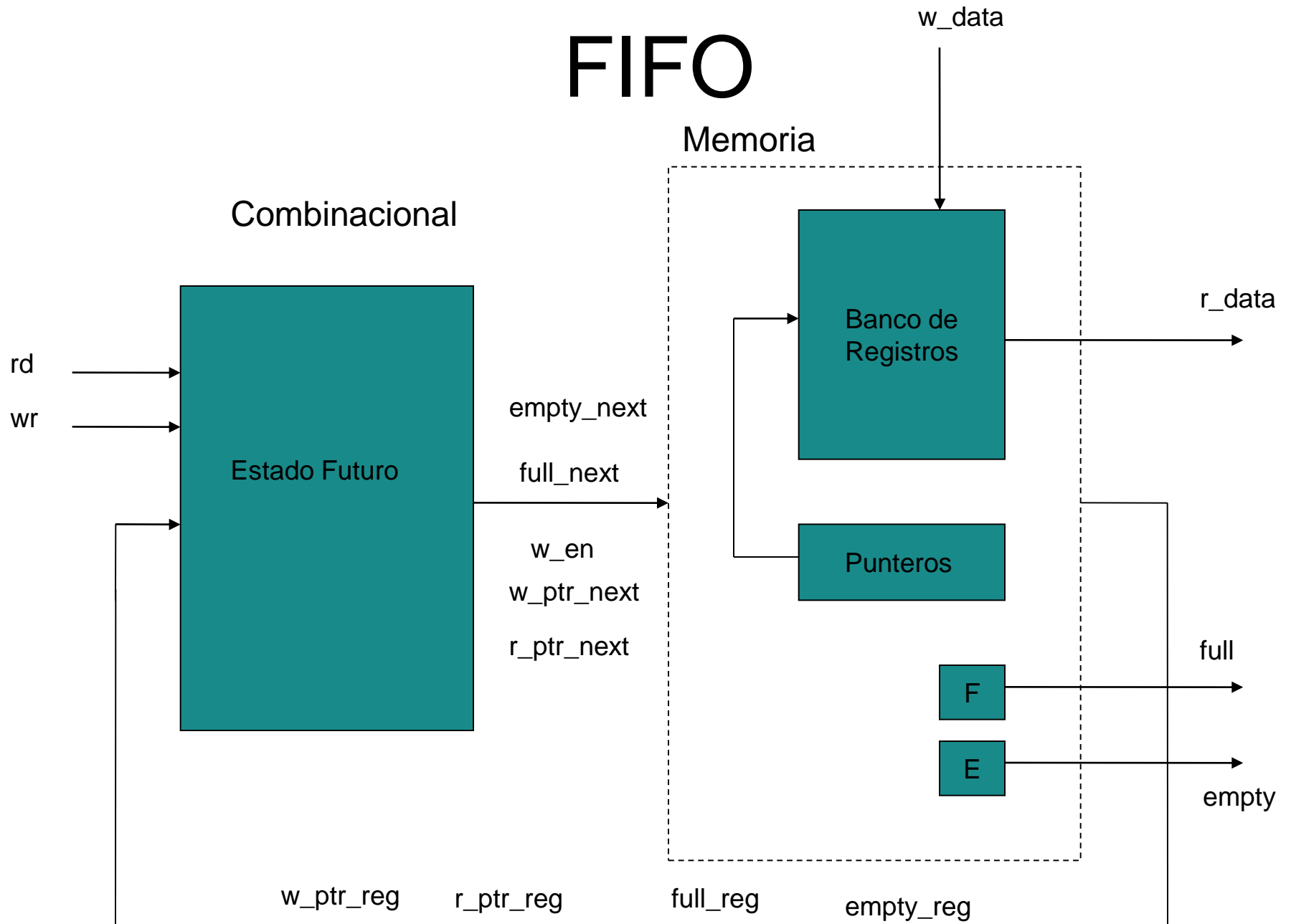

FIFO: Implementación

```
module fifo
#(
  parameter B=8, // number of bits in a word
           W=4 // number of address bits
)
(
  input wire clk, reset,
  input wire rd, wr,
  input wire [B-1:0] w_data,
  output wire empty, full,
  output wire [B-1:0] r_data
);

//signal declaration
reg [B-1:0] array_reg [2**W-1:0]; // register array
reg [W-1:0] w_ptr_reg, w_ptr_next, w_ptr_succ;
reg [W-1:0] r_ptr_reg, r_ptr_next, r_ptr_succ;
reg full_reg, empty_reg, full_next, empty_next;
wire wr_en;
```



 


Figure 4.10 Conceptual diagram of a FIFO buffer.

 

FIFO: Banco de Registros

 

```
// body
// register file write operation
always @(posedge clk)
  if (wr_en)
    array_reg[w_ptr_reg] <= w_data;


// register file read operation
assign r_data = array_reg[r_ptr_reg];

// write enabled only when FIFO is not full
assign wr_en = wr & ~full_reg;
```

Escritura Síncrona, Lectura Asíncrona

FIFO : Punteros y Señales de Estado
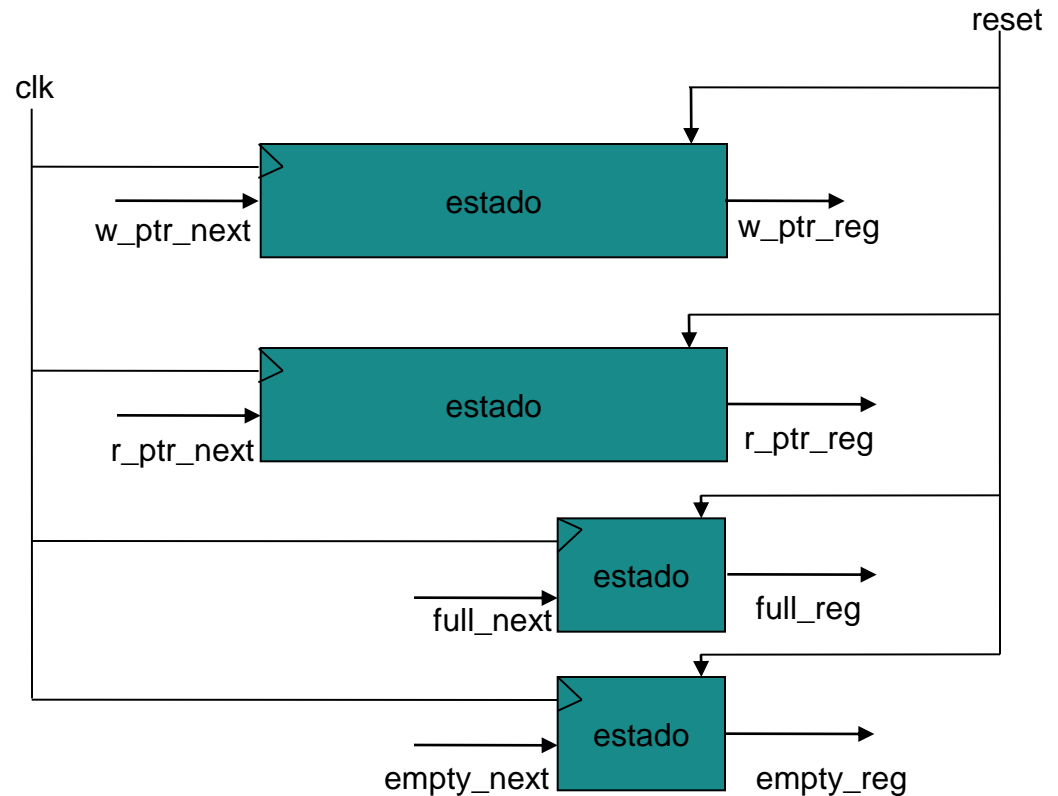
```
// fifo control logic
// register for read and write pointers
always @(posedge clk, posedge reset)
  if (reset)
    begin
      w_ptr_reg <= 0;
      r_ptr_reg <= 0;
      full_reg <= 1'b0;
      empty_reg <= 1'b1;
    end
  else
    begin
      w_ptr_reg <= w_ptr_next;
      r_ptr_reg <= r_ptr_next;
      full_reg <= full_next;
      empty_reg <= empty_next;
    end
  end
```



FIFO: Lógica para el Estado Futuro

```
// next-state logic for read and write pointers
always @*
begin
    // successive pointer values
    w_ptr_succ = w_ptr_reg + 1;
    r_ptr_succ = r_ptr_reg + 1;
    // default: keep old values
    w_ptr_next = w_ptr_reg;
    r_ptr_next = r_ptr_reg;
    full_next = full_reg;
    empty_next = empty_reg;
```

Always block combinacional


```
case ({wr, rd})
    // 2'b00: no op
    2'b01: // read
        if (~empty_reg) // not empty
            begin
                r_ptr_next = r_ptr_succ;
                full_next = 1'b0;
                if (r_ptr_succ == w_ptr_reg)
                    empty_next = 1'b1;
            end
    2'b10: // write
        if (~full_reg) // not full
            begin
                w_ptr_next = w_ptr_succ;
                empty_next = 1'b0;
                if (w_ptr_succ == r_ptr_reg)
                    full_next = 1'b1;
            end
    2'b11: // write and read
        begin
            w_ptr_next = w_ptr_succ;
            r_ptr_next = r_ptr_succ;
        end
endcase
end
```

FIFO: Lógica para la Salida

```
// output
  assign full = full_reg;
  assign empty = empty_reg;

endmodule
```

FIFO Test

 

Código Test FIFO

```
// Listing 4.21
module fifo_test
(
    input wire clk, reset,
    input wire [1:0] btn,
    input wire [2:0] sw,
    output wire [7:0] led
);

// signal declaration
wire [1:0] db_btn;

// debounce circuit for btn[0]
debounce btn_db_unit0
    (.clk(clk), .reset(reset), .sw(btn[0]),
     .db_level(), .db_tick(db_btn[0]));
// debounce circuit for btn[1]
debounce btn_db_unit1
    (.clk(clk), .reset(reset), .sw(btn[1]),
     .db_level(), .db_tick(db_btn[1]));
// instantiate a 2^2-by-3 fifo
fifo #(B(3), .W(2)) fifo_unit
    (.clk(clk), .reset(reset),
     .rd(db_btn[0]), .wr(db_btn[1]), .w_data(sw),
     .r_data(led[2:0]), .full(led[7]), .empty(led[6]));
// disable unused leds
assign led[5:3] = 3'b000;

endmodule
```

