



PicoBlaze(3)

Interfaces de Entrada/Salida

Diseño de Sistemas con FPGA

1er cuatrimestre 2009

Patricia Borensztein

Temario

- Esta clase contiene:
 - Interface de entrada/salida en PicoBlaze
 - Ejemplo 1: a^2+b^2 usando switches, leds y pushbottoms
 - Ejemplo 2: a^2+b^2 usando un multiplicador externo.

Interface de E/S

- PicoBlaze tiene una estructura genérica y muy sencilla para interfacear con los dispositivos de E/S.
- La interface específica para cada dispositivo que la aplicación necesite, se debe construir.
- Estructura genérica:
 - Instrucciones input y output para escribir y leer datos de los puertos de E/S
 - Señales:
 - port_id: señal de 8 bits que especifica una dirección de E/S
 - in_port: señal de 8 bits de donde PicoBlaze obtiene su dato después de una instrucción input.
 - out_port: señal de 8 bits donde PicoBlaze pone su dato durante la ejecución de la instrucción output.
 - read_strobe: señal de 1 bit que es seteada en el segundo ciclo de una instrucción input
 - write_strobe: señal de 1 bit que es seteada en el segundo ciclo de una instrucción output

Interface de salida: decodificación

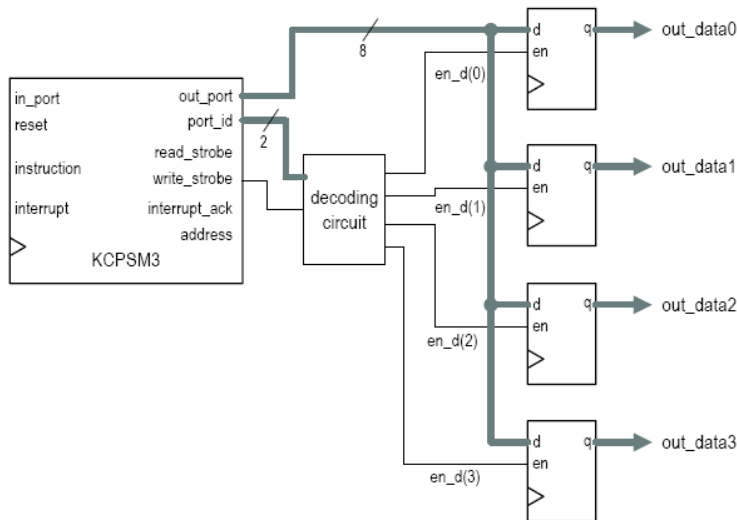


Figure 16.2 Output decoding of four output registers.

- Supongamos que tenemos 4 buffers de salida.
- Las direcciones de los puertos podemos definirlos así: 00,01,10,11
- Si sólo hubiera un puerto de salida, no hay lógica de decodificación y la señal `write_strobe` se conecta directamente al enable del registro.

```

always @*
  if (write_strobe)
    case (port_id[1:0])
      2'b00: en_d = 4'b0001;
      2'b01: en_d = 4'b0010;
      2'b10: en_d = 4'b0100;
      2'b11: en_d = 4'b1000;
    endcase
  else
    en_d = 4'b0000;

```

Table 17.1 Truth table of a decoding circuit

| write_strobe | input | | output |
|--------------|------------|------------|--------|
| | port_id[1] | port_id[0] | en_d |
| 0 | — | — | 0000 |
| 1 | 0 | 0 | 0001 |
| 1 | 0 | 1 | 0010 |
| 1 | 1 | 0 | 0100 |
| 1 | 1 | 1 | 1000 |

Interface de salida: decodificación

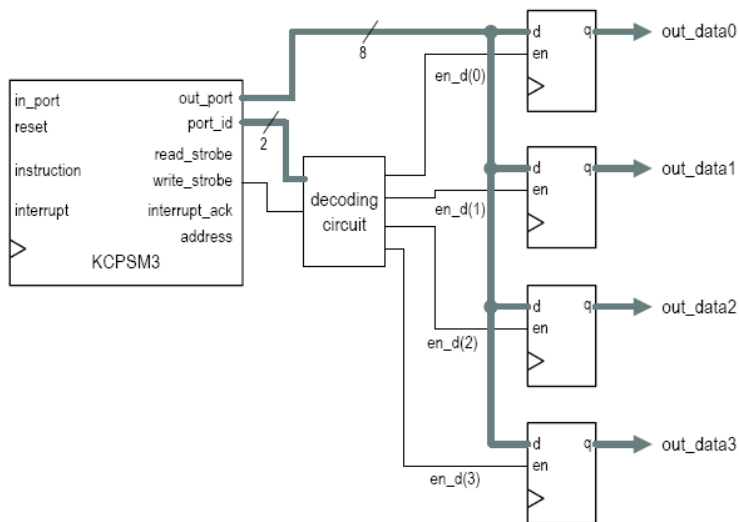


Figure 16.2 Output decoding of four output registers.

- Pero también podemos definir las así:
00000001
00000010
00000100
00001000
- De esta manera, el enable es el bit correspondiente de la dirección.

```
always @*  
    if (write_strobe)  
        en_d = port_id[3:0];  
    else  
        en_d = 4'b0000;
```


Interface de salida: Output Port

- En el segundo ciclo de la instrucción **output** se activa **write_strobe**.
- Al siguiente flanco del reloj, luego de decodificado el registro de salida, se almacenan los datos.

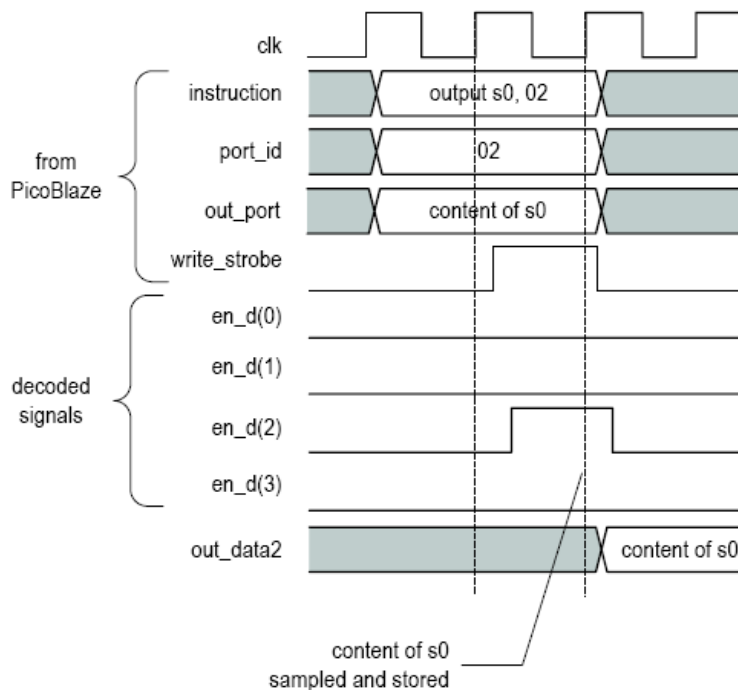


Figure 16.1 Timing diagram of an **output** instruction.

Interface de Entrada: Instrucción Input

 


Figure 16.3 Timing diagram of an **input** instruction.

- En el segundo ciclo de la instrucción, se activa **read_strobe**.
- Al siguiente flanco, se almacena el valor de **in_port** en el registro **s0**.
- El circuito externo debe garantizar que el dato de entrada sea estable en ese momento.

Interface de Entrada: Decodificación

 


Figure 16.4 Block diagram of four continuous-access ports.

- Si los datos de los puertos de entrada son continuos: por ejemplo, los switches, con un multiplexor basta para obtener los datos del puerto seleccionado.
- Si los datos de los puertos de entrada son de acceso único (por ejemplo, un carácter de la UART debe recibirse solo una vez) tiene que haber un mecanismo para eliminar el dato leído de los buffers para evitar que sea leído otra vez.

Interface de Entrada: Decodificación

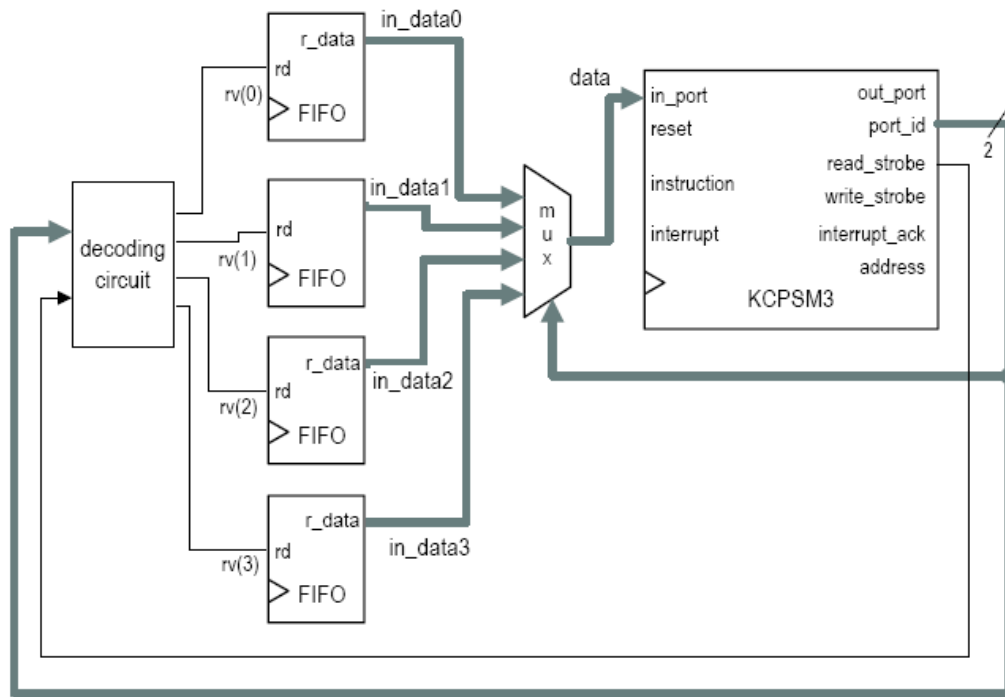


Figure 16.5 Block diagram of four single-access ports.

- Ejemplo: 4 FIFOs.
- Una vez que se ejecutó la instrucción, hay que deshacerse del dato viejo. La señal `read_strobe` puede ser utilizada a tal efecto. En este caso como la señal `rd` de las FIFO (read y pop).

Interface de Entrada: Decodificación

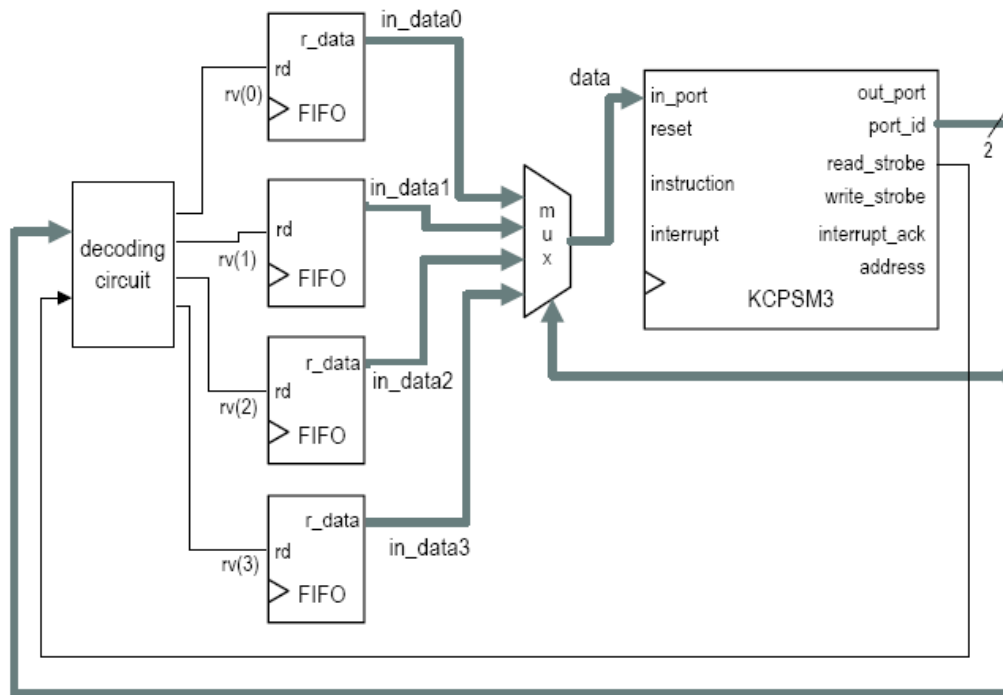


Figure 16.5 Block diagram of four single-access ports.

```
// multiplexing circuit
always @*
    case (port_id[1:0])
        2'b00: data = in_data0;
        2'b01: data = in_data1;
        2'b10: data = in_data2;
        2'b11: data = in_data3;
    endcase


// decoding circuit
always @*
    if (read_strobe)
        case (port_id[1:0])
            2'b00: rv = 4'b0001;
            2'b01: rv = 4'b0010;
            2'b10: rv = 4'b0100;
            2'b11: rv = 4'b1000;
        endcase
    else
        rv = 4'b0000;
```

Ejemplo ampliado : a^2+b^2

- Para poder entrar los valores de a y de b alternativamente como unsigned de 8 bits usamos:
 - Pushbottom 0: indica cargar a o b, alternativamente
 - Switch: provee los valores de a y de b
 - Pushbottom 1: limpia todo. Memoria y registros.
- Además, en los leds (7 segmentos) , que usaremos 4, podemos ver los siguientes valores:
 - a, b, a^2 , b^2 y a^2+b^2
 - Para seleccionar lo que queremos ver usaremos los switches:
 - 0: a^2+b^2
 - 1: a
 - 2: b
 - 3: a^2
 - 4: b^2
 - Como el producto tiene 17 bits, usaremos el punto del LED que esta mas a la izquierda como bit 16.

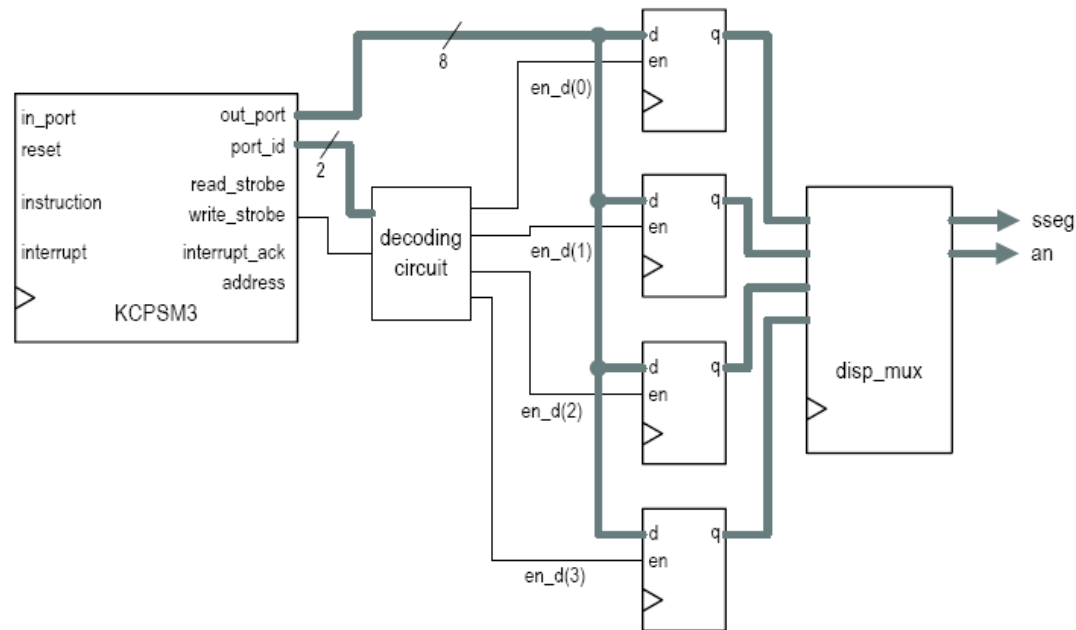Ejemplo a^2+b^2 : salida

- Recordemos que los LEDs comparten los mismos pines. O sea que es necesario un circuito multiplexador para los LEDs.
- Esta implementación lo hace por hardware, es decir para el PicoBlaze hay 4 puertos de salida, uno por LED.



Ensamblador para la salida de los LEDs

```
...  
;data RAM address alias  
constant led0, 10  
constant led1, 11  
constant led2, 12  
constant led3, 13  
...  
;output port definitions  
constant sseg0_port, 00      ;7-seg led 0  
constant sseg1_port, 01      ;7-seg led 1  
constant sseg2_port, 02      ;7-seg led 2  
constant sseg3_port, 03      ;7-seg led 3  
...  
disp_led:  
    fetch data, led0  
    output data, sseg0_port  
    fetch data, led1  
    output data, sseg1_port  
    fetch data, led2  
    output data, sseg2_port  
    fetch data, led3  
    output data, sseg3_port  
    return
```

Ejemplo a^2+b^2 : disp_mux

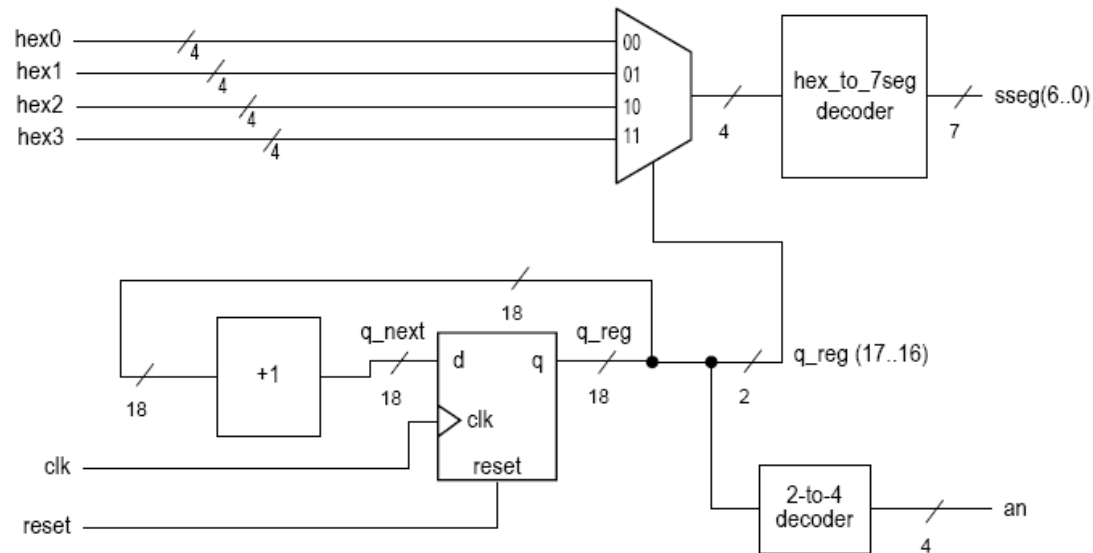


Figure 4.9 Block diagram of a hexadecimal time-multiplexing circuit.

- Se usa un contador de 18 bits, y los dos bits mas altos controlan el multiplexor. Es decir que los cambios se producen cada 2^{16} ciclos. La frecuencia de refresco es de $50\text{MHz}/2^{16} = 800\text{Hz}$

Ejemplo: Interface de entrada

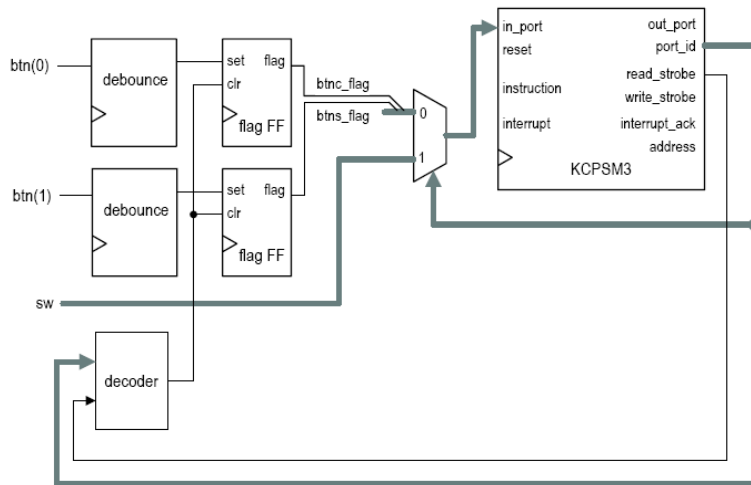


Figure 16.7 Input interface of a square circuit.

- Tenemos dos tipos de entradas:
 - Switch: continuo, los datos están siempre
 - Pushbottom: acceso único, pues cuando uno aprieta el botón solo quiere un evento: cargar a, por ejemplo.
- Como el puerto de datos de PicoBlaze es de 8 bits, en el dibujo se muestra que las entradas de los dos PushBottoms se han unido.
- Los circuitos debounce se utilizan para generar una señal pura en los pushbottoms.
- Hay dos biestables FF que se utilizan para setear o limpiar el evento “apretar botón”

Circuito Antirrebote

- Como el pushbutton es un dispositivo mecánico, al ser este presionado, puede rebotar mas de una vez antes de quedar establecida la señal. El tiempo de establecimiento puede ser aproximadamente de 20 ms.
- El propósito del circuito antirrebote es el de filtrar los rebotes.


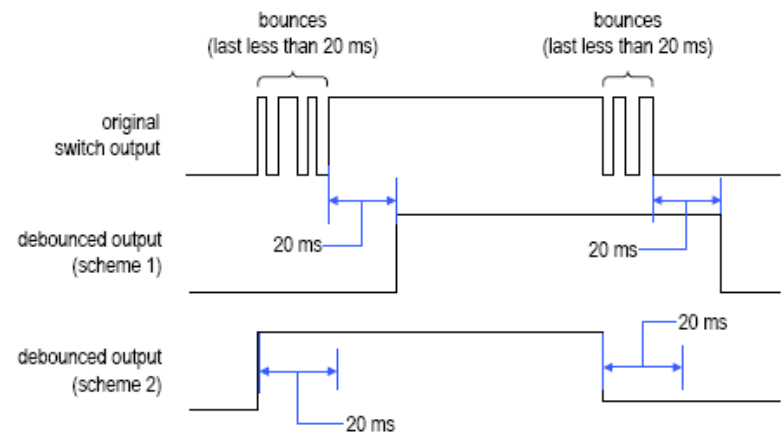


Figure 5.8 Original and debounced waveforms.

Circuito Antirrebote

 - La idea es utilizar un timer que genere una señal cada 10 ms, y una FSM. La FSM usa esta información para saber si la entrada está o no estabilizada.
- Si la entrada sw está activa por mas de 20 ms, entonces ha habido un evento.



Circuito Entrada

- Cuando se presiona el btn, el circuito antirrebote pone a “1” la señal. Esta señal permanecerá encendida hasta que el PicoBlaze la obtenga a través de la instrucción input. La misma instrucción activa la señal de clr de los FF.

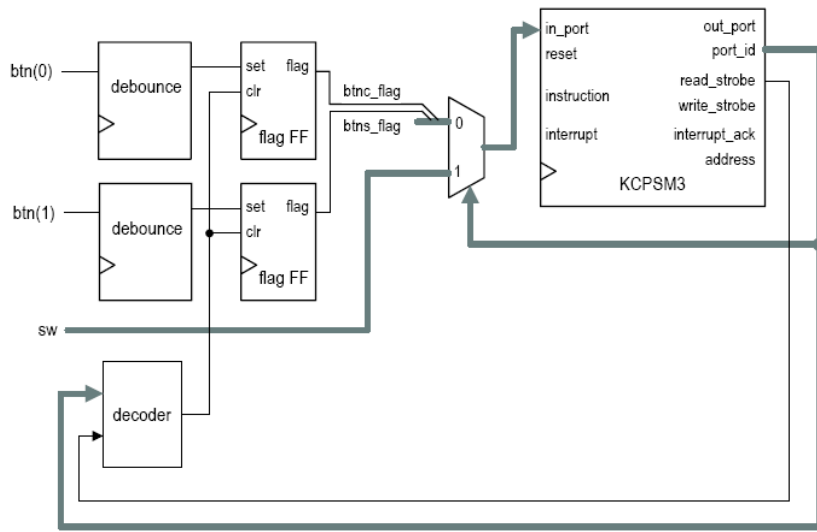



Figure 16.7 Input interface of a square circuit.

```

=====
;routine: proc_btn
; function: check two buttons and process the display
; input reg:
;   switch_a_b: ram offset (0 for a and 2 for b)
; output register:
;   s3: store input port flag
;   switch_a_b: may be toggled
; temp register used: data, addr
=====
proc_btn:
    input s3, rd_flag_port ;get flag
    ;check and process c button
    test s3, 01           ;check c button flag
    jump z, chk_btns      ;flag not set
    call init             ;flag set, clear
    jump proc_btn_done

chk_btns:
    ;check and process s button
    test s3, 02           ;check s button flag
    jump z, proc_btn_done ;flag not set
    input data, sw_port    ;get switch
    load addr, a_lsb       ;get addr of a
    add addr, switch_a_b   ;add offset
    store data, (addr)     ;write data to ram
    ;update current disp position
    xor switch_a_b, 02     ;toggle between 00, 02
proc_btn_done:
    return
    
```

Aplicación

 

- Código ensamblador:
btn_rom
- Código Verilog para el sistema completo:
pico_btn
- Módulos Verilog:
 - disp_mux
 - debounce
 - kcpsm3

Ejemplo más ampliado: a^2+b^2

- Agregamos al diseño dos periféricos mas:
 - Un multiplicador combinatorio, para acelerar la multiplicación
 - PicoBlaze necesita un máximo de 60 instrucciones para multiplicar. A dos ciclos por instrucción.
 - Una alternativa es utilizar los multiplicadores embebidos de Spartan y Virtex.
 - Una UART para comunicarnos con la PC

Multiplicador Hardware

- Para poder comunicarse con el multiplicador, PicoBlaze lo ve como un dispositivo de E/S.
- Es necesario ampliar los puertos de E/S para incluir:
 - Salida: los dos operandos de 8 bits
 constant mult_src0_port, 05 ;multiplier operand 0
 constant mult_src1_port, 06 ;multiplier operand 1
 - Entrada: El producto de 16 bits
 constant mult_prod0_port, 03 ;multiplication product 8 LSBs
 constant mult_prod1_port, 04 ;multiplication product 8 MSBs
- Código Ensamblador

```
square:
;calculate a*a
fetch s3, a_lsb    ;load a
fetch s4, a_lsb    ;load a
call mult_hard     ;calculate a*a
store s6, aa_lsb   ;store lower byte of a*a
store s5, aa_msb   ;store upper byte of a*a
.....
return
```

```
mult_hard:
output s3, mult_src0_port
output s4, mult_src1_port
input s5, mult_prod1_port
input s6, mult_prod0_port
return
```

Multiplicador Hardware

- Ahora es necesario agregar las entradas y salidas a las interfaces de entrada/salida que ya teníamos.

```
// =====  
// output interface  
// =====  
// output port id:  
// 0x00: ds0  
// 0x01: ds1  
// 0x02: ds2  
// 0x03: ds3  
// 0x04: uart_tx_fifo  
// 0x05: m_src0  
// 0x06: m_src1  
// =====  
// registers  
always @(posedge clk)  
begin  
    if (en_d[0])    ds0_reg <= out_port;  
    if (en_d[1])    ds1_reg <= out_port;  
    if (en_d[2])    ds2_reg <= out_port;  
    if (en_d[3])    ds3_reg <= out_port;  
    if (en_d[5])    m_src0_reg <= out_port;  
    if (en_d[6])    m_src1_reg <= out_port;  
end
```

```
// decoding circuit for enable signals  
always @*  
if (write_strobe)  
    case (port_id[2:0])  
        3'b000: en_d = 7'b00000001;  
        3'b001: en_d = 7'b00000010;  
        3'b010: en_d = 7'b00001000;  
        3'b011: en_d = 7'b00010000;  
        3'b100: en_d = 7'b00100000;  
        3'b101: en_d = 7'b01000000;  
        default: en_d = 7'b10000000;  
    endcase  
else  
    en_d = 7'b00000000;
```


Multiplicador Hardware, Entrada

```
// input interface
//
// input port id
// 0x00: flag
// 0x01: switch
// 0x03: prod lower byte
// 0x04: prod higher byte
// =====
// input register (for flags)
always @((clr_btn_flag) ? 1'b0 :posedge clk)
begin
    btnc_flag_reg <= btnc_flag_next;
    btns_flag_reg <= btns_flag_next;
end
assign btnc_flag_next = (set_btnc_flag) ? 1'b1 :
    btnc_flag_reg;
assign btns_flag_next = (set_btns_flag) ? 1'b1 :
    (clr_btn_flag) ? 1'b0 :
    btns_flag_reg;
```

```
// decoding circuit for clear signals
assign clr_btn_flag = read_strobe && (port_id[0]==1'b0);
// input multiplexing
always @*
case(port_id[0])
    3'b000: in_port = {6'b0, btns_flag_reg, btnc_flag_reg};
    3'b001: in_port = sw;
    3'b011: in_port = prod[7:0];
    3'b100 : in_port = prod[15:8];
    default: in_port= .....

endcase

endmodule
```

Multiplicador Hardware

- Finalmente, es necesario incluir el multiplicador en el código Verilog.

```
// combinational multiplier  
assign prod = m_src0_reg * m_src1_reg;
```