

A scenic landscape featuring a range of rugged, snow-capped mountains under a clear sky. The mountains are reflected in a calm body of water in the foreground. The text 'SUMADORES' is centered over the image.

SUMADORES

Diseño de Sistemas con FPGA

Patricia Borensztein

Sumadores

Full Adder

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

$$C_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i$$

Half Adder

$$S_i = a_i \oplus b_i$$

$$C_{i+1} = a_i * b_i$$

Ripple-Carry Adder: el “normal” con propagación de acarreo

- **Ripple-carry adder**: suma dos números de n -bits con n full adders. El delay del ripple-carry adder depende de la longitud n de los operandos.
- Fácil de construir. Ocupa poca área.

Ripple-Carry Adder: el “normal” con propagación de acarreo


```
module nBitAdder(f, cOut, a, b, cln);  
parameter n = 7;
```

```
output reg [n:0] f;  
output reg cOut;  
input [n:0] a;  
input [n:0] b;  
input cln;
```

```
always @(a, b, cln)  
{cOut, f} = a + b + cln;  
endmodule
```

Sumador Serial

 
- Se usa en procesamiento de señales. Es importante que el tiempo de ciclo sea corto. No importa tanto la latencia.
- Formato de los datos (LSB primero):



- Cuando empieza un par de datos nuevos, el carry in se pone a cero.

Estructura del sumador serial

 - La señal LSB pone a cero carry shift register.
- El tiempo de ciclo es igual al del full adder mas el delay del registro.



Carry-lookahead adder

- Descompone el carry en dos partes: acarreo propagado y acarreo generado.
 - Generado: si los dos sumandos son 1 ($a_i b_i = 1$)
 - Propagado: si alguno de los dos es 1, propaga el carry de la suma anterior.

$$C_{i+1} = \underbrace{a_i b_i}_G + \underbrace{(a_i \oplus b_i)}_P c_i$$

- P y G no dependen del carry anterior! :
 - $P_i = a_i \text{ xor } b_i$
 - $G_i = a_i b_i$
- Reescribimos S y C usando P and G:
 - $s_i = c_i \text{ xor } P_i$
 - $c_{i+1} = G_i + P_i c_i$

Carry Lookahead Adder

- No hay dependencia de los valores anteriores.
- Los acarrees de cada bit pueden calcularse independientemente.


$$C_1 = G_0 + P_0.C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1.C_1 = G_1 + P_1.G_0 + P_1.P_0.C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2.G_1 + P_2.P_1.G_0 + P_2.P_1.P_0.C_0$$


$$C_4 = G_3 + P_3.G_2 + P_3.P_2.G_1 + P_3.P_2.P_1.G_0 + P_3.P_2.P_1.P_0.C_0$$
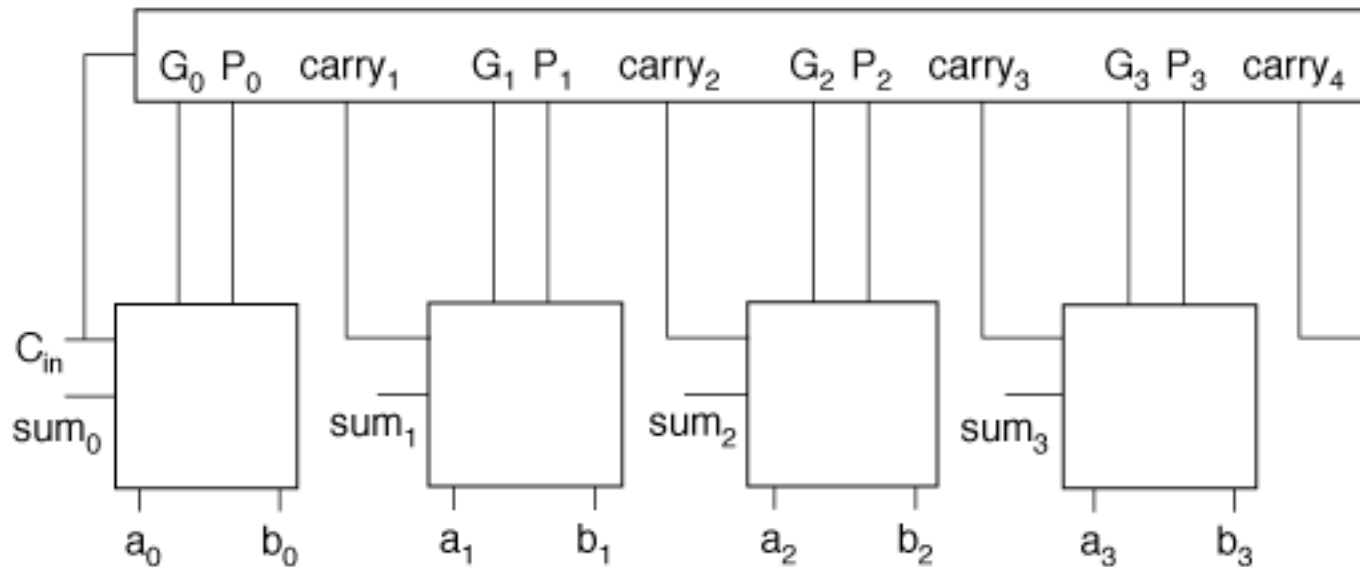
$$P_i = a_i \text{ xor } b_i$$
$$G_i = a_i b_i$$



16-bit CLA

 - Desventaja del CLA: para muchos bits, la lógica se complica....
Generación de carry, requiere puertas con mas fanin (número de entradas → mas lento)
- Se usan módulos de 4 bits (CLA) y se encadenan como los ripple carry adders



16 CLA Adder

- Los módulos de 4 bits son CLA porque calculan sus P y sus G, pero además calculan S propagando el acarreo interno.
- En este caso, cada módulo de 4 bits calcula su P y su G, que ahora llamaremos PG y GG:

$$PG = P0.P1.P2.P3$$

$$GG = G3 + G2P3 + G1P3P2 + G0P3P2P1$$

- La unidad CLL (carry lookahead logic) calcula los carries según :
 - $Cout = GG + PG.Cin$


16-bit CLA Adder

- Análisis de tiempos:
 - Cada CLA calcula:
 - Tiempo 1: todos los P_i y G_i
 - Tiempo 2: todos los $P_i G_i$ (1 nivel de puertas)
 - Tiempo 3: todos los $G_i G_i$ (2 niveles de puertas)
 - Tiempo 3: todos sus C_i (hay que propagar el carry)
 - Cada CLA recibe su entrada del LCU
 - CLA0 en tiempo 0 (carry inicial)
 - CLA1, CLA2, CLA3 en tiempo 5 (dos niveles de puertas)
 - Cada CLA calcula su suma S
 - CLA0 en tiempo 4 (con carry inicial, propaga acarreo)
 - CLA1, CLA2, CLA3 en tiempo 8 (dos niveles de puertas)
 - Cálculo de C_{16} por la LCU: tiempo 5
- Comparación con un CRA:
 - Tiempo de propagación de acarreo: 16 para la S y Cout.

Carry Skip Adder

- Mira por casos donde el carry de entrada a un conjunto de bits es el mismo que el de salida.
- Típicamente organizado en etapas de m bits
- Cuando se cumple que todos los P_i del grupo de bits son 1, el grupo propaga el carry de entrada.
- El carry skip adder está formado por bloques de m bits que implementan el carry ripple adder.
- El objetivo es mejorar el tiempo de propagación de los ripple adders. Es decir, reducir el tiempo en que el carry se propaga.


M-bit carry-skip adder

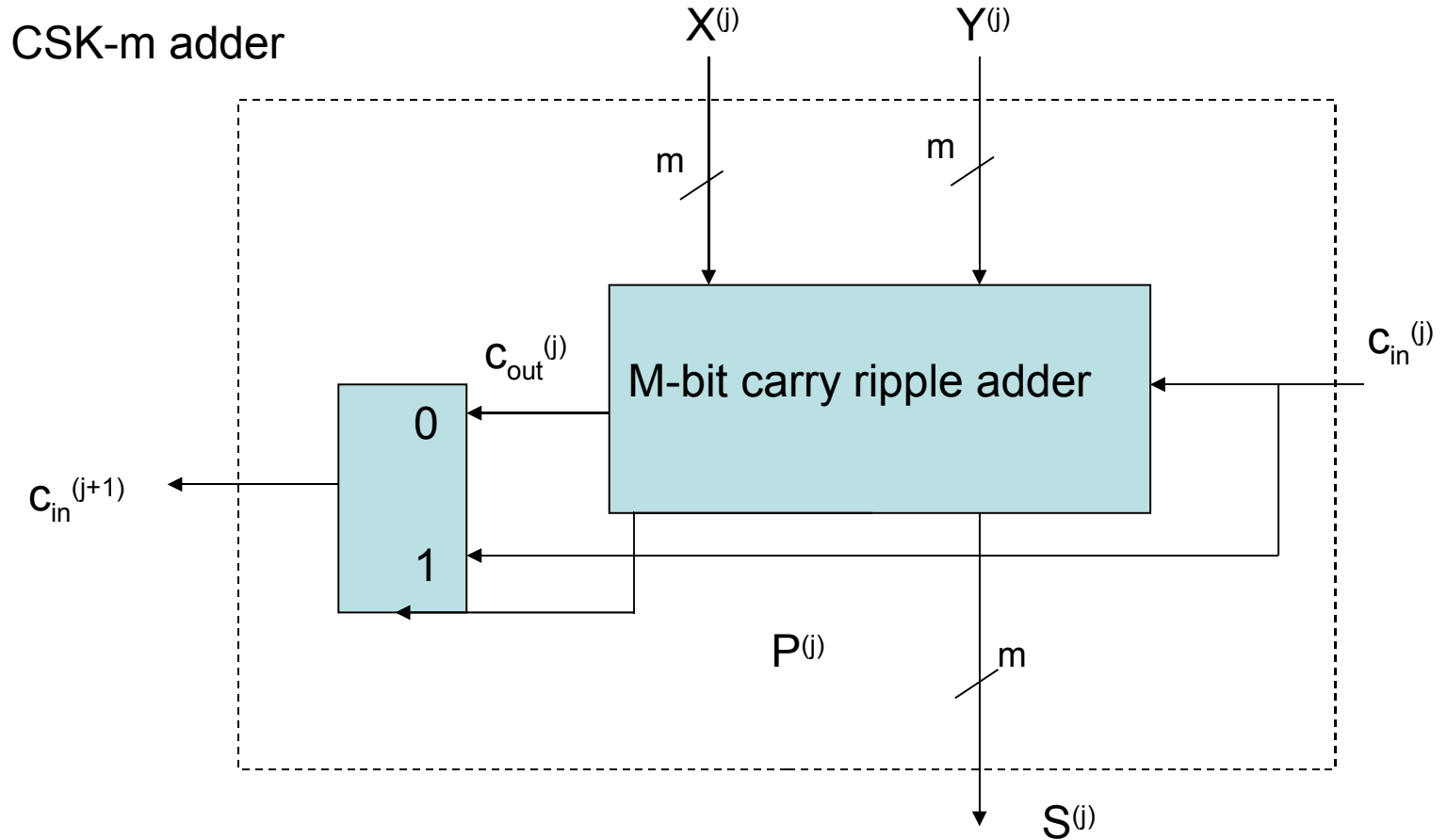

Carry-select adder

- Calcula dos resultados de la suma y el acarreo de salida en paralelo: uno para cada valor del carry de entrada (0,1)
- Luego, un multiplexor selecciona el resultado correcto.
- Los sumadores operan en paralelo. El retardo está limitado por el retardo de los multiplexores, que es menor.

Estructura del Carry-select adder

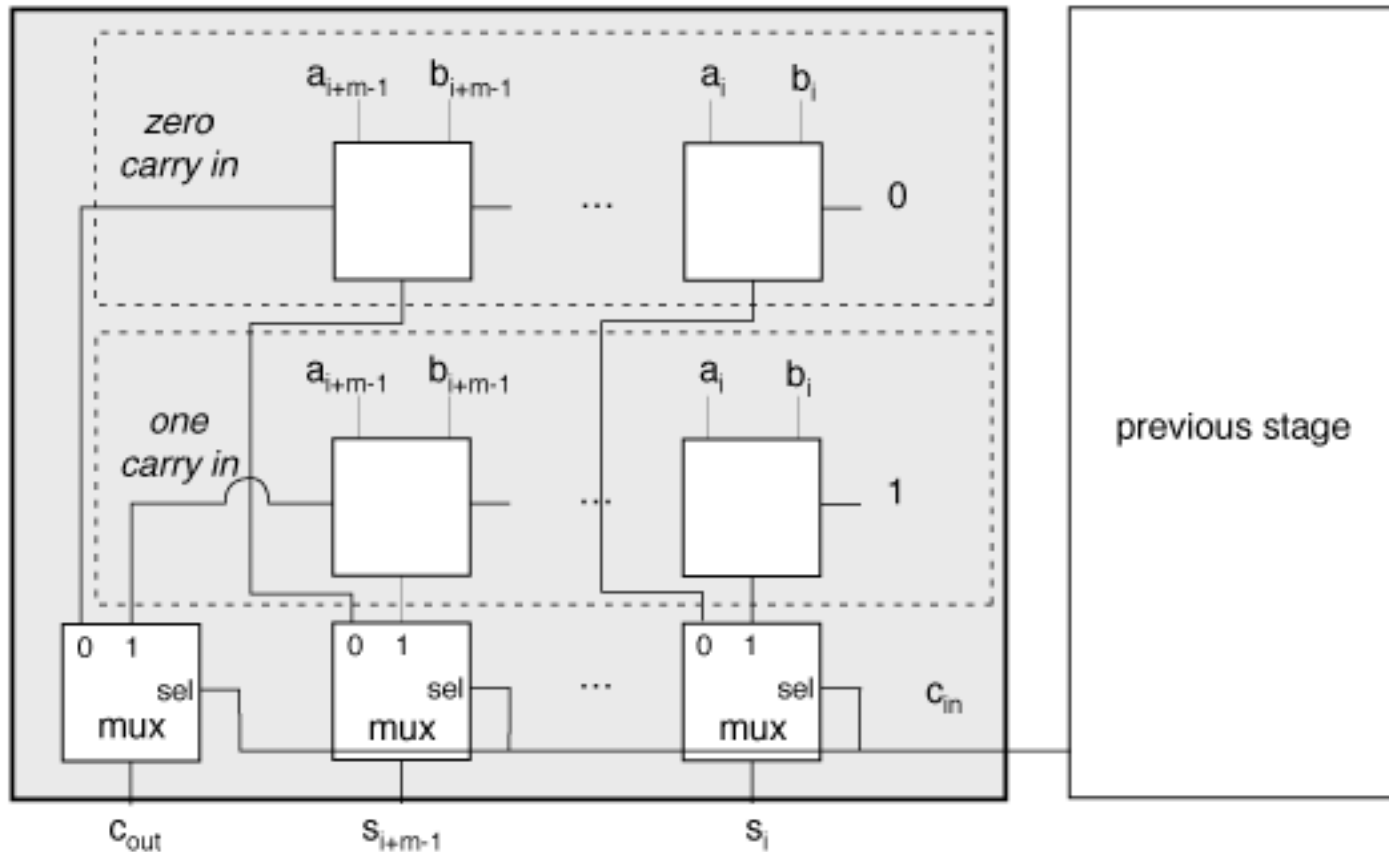

Bibliografía ...

- Digital Arithmetic
- Syntesis of Aritmetic Circuits
- FPGA Based System Design

FPGA Adders

- FPGA Adders: Performance evaluation and optimal design. IEEE Design & Test of Computers. Xing y W.H.Yu
 - Ripple-carry adder has highest performance/cost.
 - Optimized adders are most effective in very long bit widths (> 48 bits).

