A photograph of a misty forest path. The path is a narrow, reddish-brown trail that winds through a lush green forest. Tall, slender trees with thick trunks line the path, their tops shrouded in a light mist. The ground is covered in vibrant green ferns and other forest floor vegetation. The overall atmosphere is serene and slightly mysterious due to the fog.

Secuenciales III (Metodología de Diseño)

Diseño de Sistemas con FPGA

Patricia Borensztein

Revisado 10/2011

Modelado de Sistemas Secuenciales

- Según la función del siguiente estado se dividen en:
 - Circuitos secuenciales regulares: el estado siguiente se construye con un incrementador o un shifter
 - FSM (Finite State Machines): el estado siguiente no exhibe un pattern repetitivo, sino mas bien random.
 - FSMD (FSM with Data Path): combina los dos tipos anteriores de sistemas secuenciales, es decir, está compuesto por dos partes:
 - FSM: llamado “control path” es el encargado de examinar las entradas externas y de generar las señales para el funcionamiento de los
 - Circuitos secuenciales regulares: llamado “data path”.

FSMD. Metodología RTL

- Se usa para implementar algoritmos representados con la metodología RT: Register Transfer
- En la metodología RT las operaciones son especificadas como transferencias entre registros.
- RTL se utiliza para especificar sistemas complejos (por ejemplo, un procesador)


RTL

$$r_{\text{dest}} \leftarrow f(r_{\text{src1}}, r_{\text{src2}}, \dots, r_{\text{srcn}})$$


- donde:
 - f es la operación realizada por un circuito combinacional
 - r_{src} son los registros fuente
 - r_{dst} es el registro destino donde se almacena el resultado en el flanco ascendente del reloj

RTL

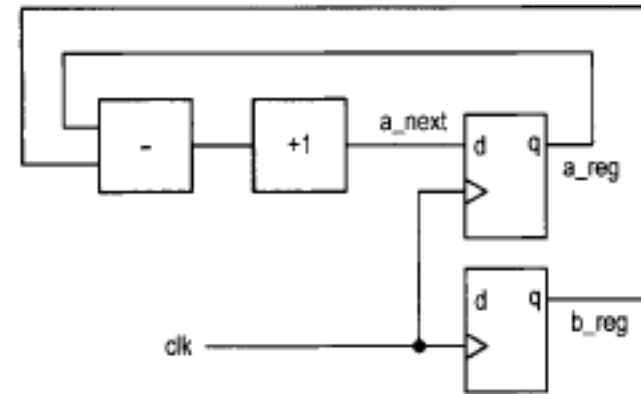- Ejemplos:
 - $r1 \leftarrow 0$
 - $r1 \leftarrow r3$
 - $r1 \leftarrow r2 \gg 3$
 - $i \leftarrow i+1$
 - $a \leftarrow a-b+1$



(a) Block diagram

 

(b) Timing diagram

- Una operación RT se implementa construyendo un circuito combinacional para la función f y conectando las entradas y salidas a los registros correspondientes

RTL, FSM y ASM


- Como cada operación RT se realiza en cada flanco de reloj, su temporización es similar a la de un FSM y por lo tanto éstos pueden ser utilizados para representarlas.
- Recordemos que:
 - Las máquinas de estado finito (FSM) se pueden representar de dos maneras:
 - Mediante Diagramas de Estado (lo que venimos usando hasta ahora) (FSM)
 - Mediante Diagramas Algoritmicos de Estado (ASM)

ASM

- Un diagrama ASM (Algorithmic State Machine) está formado por una red de bloques.
- Cada bloque contiene:
 - State Box: en cuyo interior pondremos el valor las salidas de Moore. Corresponde a los estados de la representación FSM, pero a diferencia de estos, los State Box tienen una única salida
 - Decision Box: Testea la entrada y determina el camino a tomar. Tiene dos caminos de salida: el camino T(true) y el camino F(false)
 - Conditional Output Box: corresponde a las salidas de Mealy, que se activaran unicamente cuando se de la condición


FSM y ASM

mo: Moore output
me: Mealy output

 


(a) Node

mo: Moore output
me: Mealy output

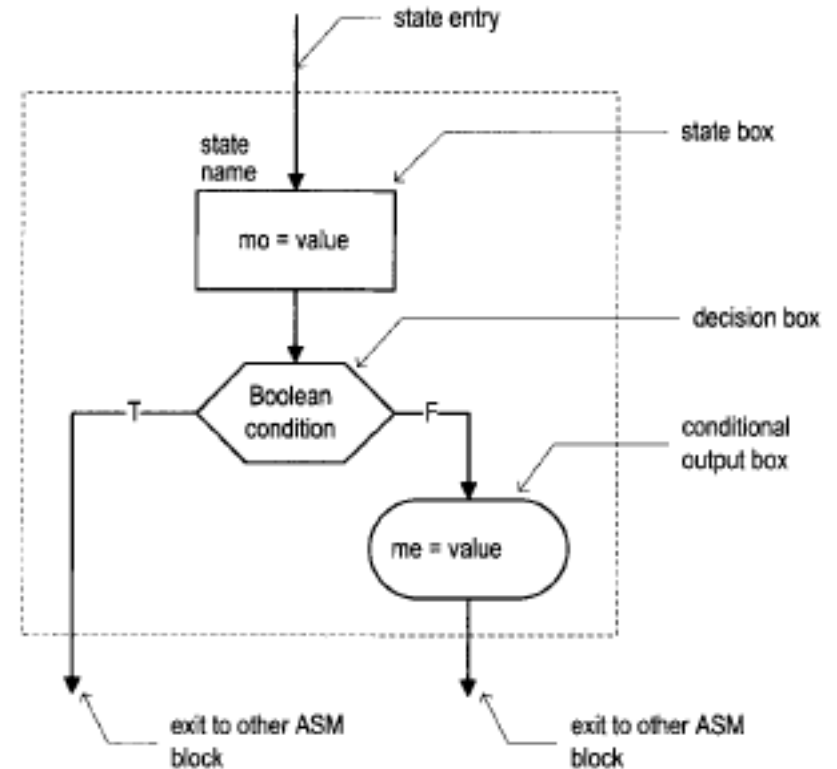


(b) ASM block

Ejemplo: FSM y ASM

 


(a) State diagram

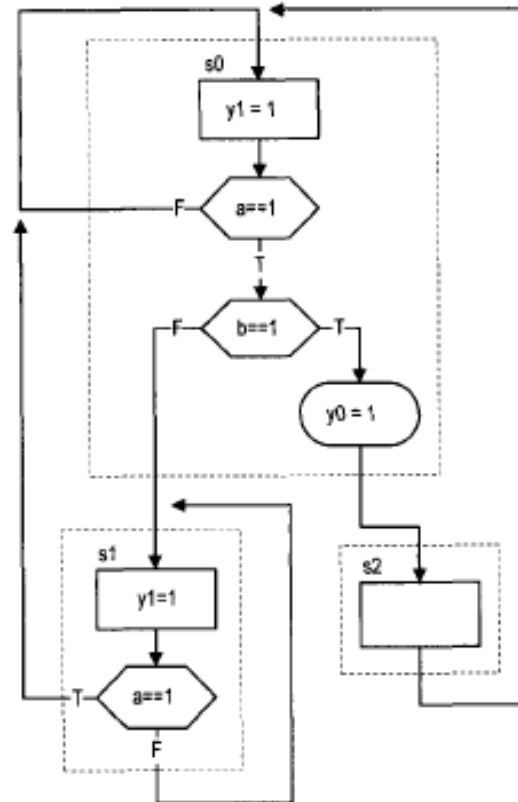

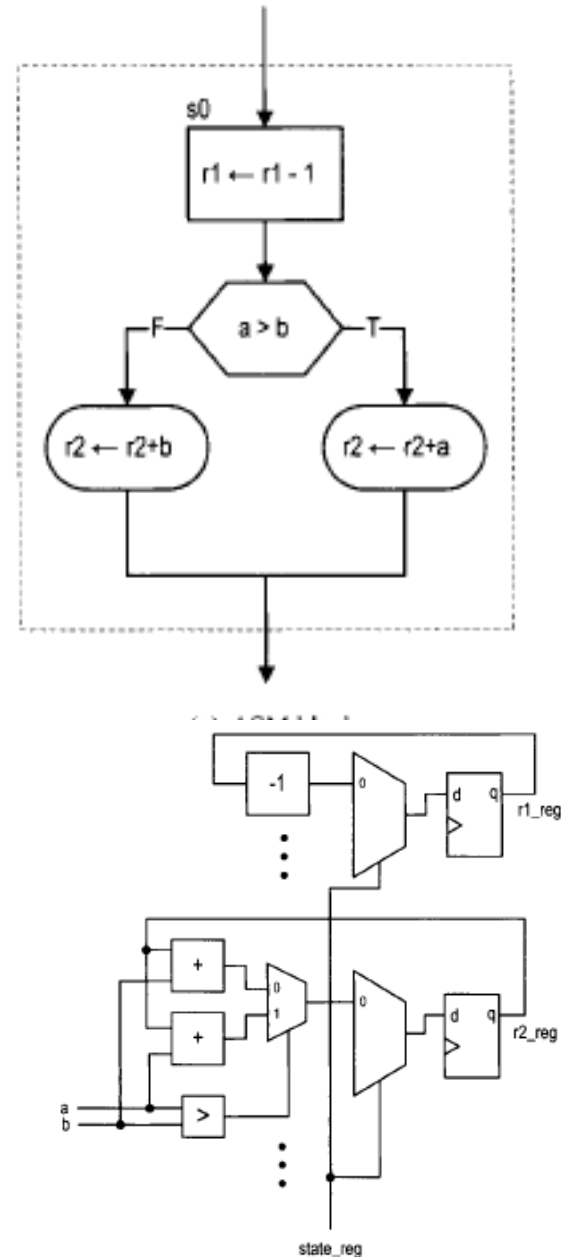(b) ASM chart

ASMD


- Usaremos ASM para especificar estos sistemas mas complejos descritos con RTL, y los llamaremos ASMD (ASM con DataPath)
- Las operaciones RT se ubican en el mismo lugar que ubicábamos las salidas (Moore y Mealy)
- Veamos un nodo ASMD y el circuito combinacional que lo implementa.
- Algunas observaciones importantes:
 - Estamos mezclando salidas de Moore con salidas de Mealy. Esto también se puede hacer con los FSM
 - Los registros se actualizan cuando el FSMD sale del bloque!



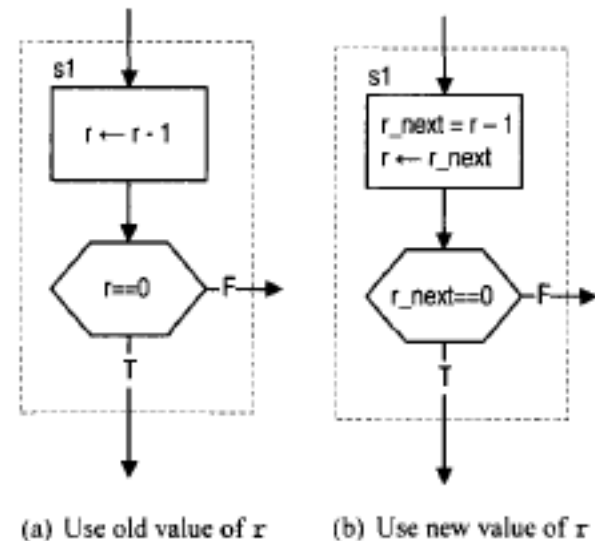(b) Block diagram

Delayed Store

- Debido a que los registros se actualizan al salir del bloque, hay que tener mucho cuidado cuando especificamos condiciones que dependen de los valores almacenados.
- La inscripción $r \leftarrow r - 1$ significa:
 $r_next = r_reg - 1$
 $r_reg \leftarrow r_next$ cuando se da el flanco del reloj



FSMD: Finite State Machine con Data Path

- Control Path, FSM conteniendo:
 - Registro de estado
 - Salida
 - Siguiete Estado
- Data Path, realiza las operaciones RT y contiene:
 - Registros para los datos
 - Unidades funcionales donde se computan las operaciones
 - Ruteo entre los datos y las unidades funcionales
- Son dos tipos de sistemas secuenciales pero ambos están controlados por el mismo reloj.

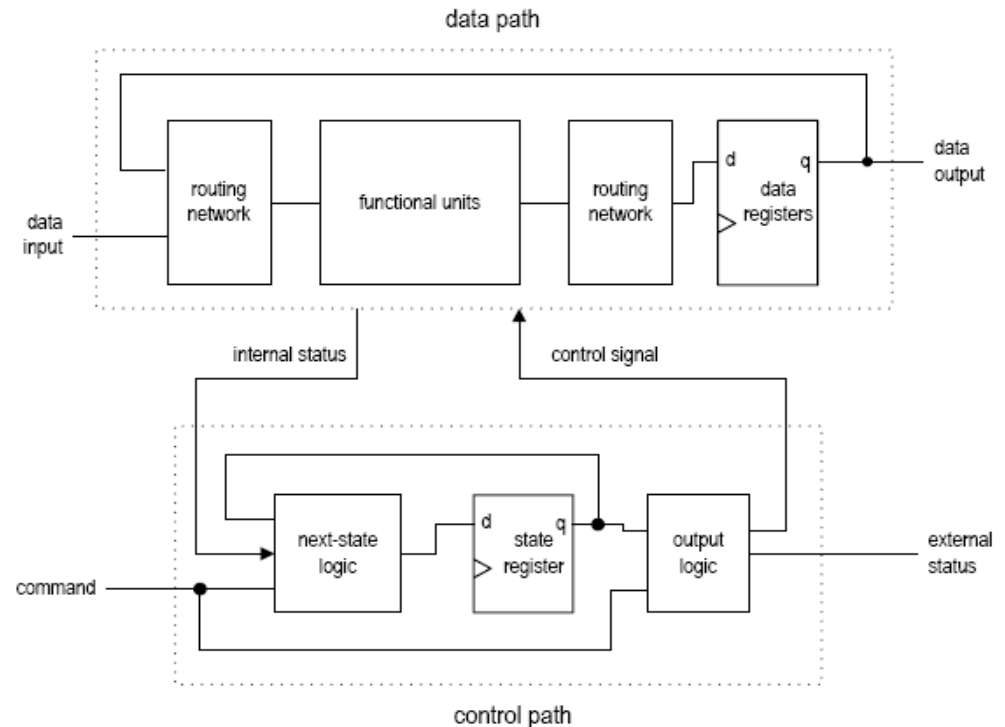


Figure 6.5 Block diagram of an FSMD.

Desarrollo de código: circuito antirebote.

- Vamos a usar el mismo circuito que se usó en secuenciales II, pero ahora utilizaremos la metodología RT para diseñarlo.
- Recordemos entonces

Circuito Antirrebote

- Como el switch es un dispositivo mecánico, al ser este presionado, puede rebotar mas de una vez antes de quedar establecida la señal. El tiempo de establecimiento puede ser aproximadamente de 20 ms.
- El propósito del circuito antirrebote es el de filtrar los rebotes.


 


Figure 5.8 Original and debounced waveforms.

Circuito Antirrebote

 - La idea es utilizar un timer que genere una señal cada 10 ms, y una FSM. La FSM usa esta información para saber si la entrada está o no estabilizada.
- Si la entrada sw está activa por mas de 20 ms, entonces ha habido un evento.



Circuito Antirrebote: Diagrama de Estados (FSM)

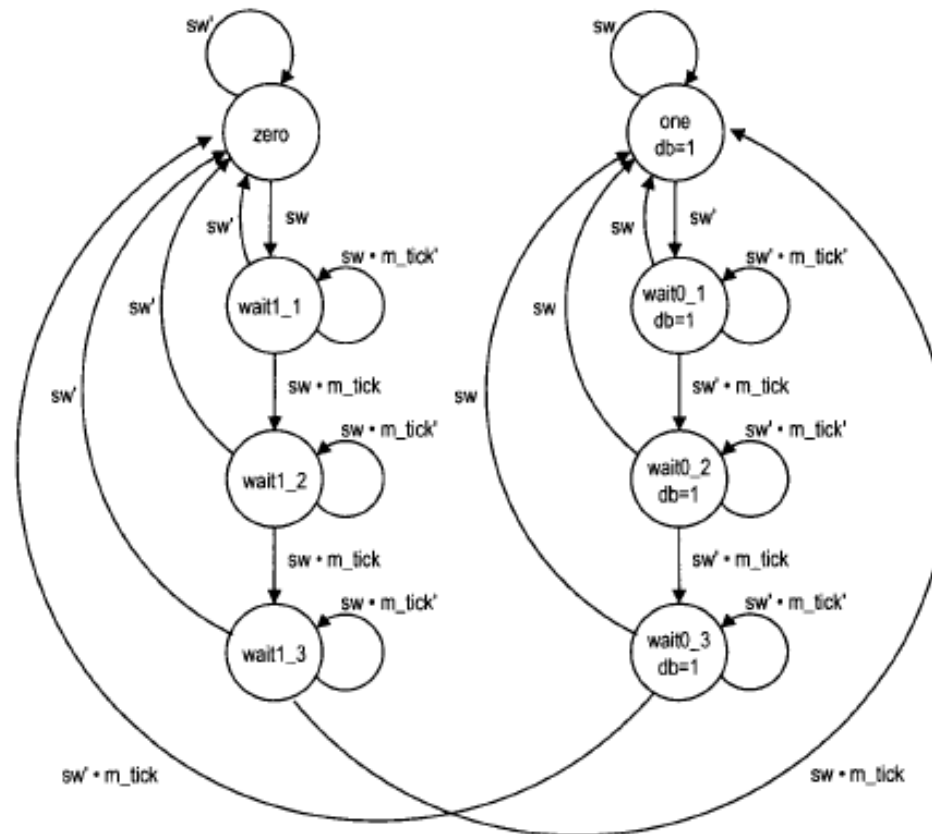


Figure 5.9 State diagram of a debouncing circuit.

Código Circuito Antirrebote

```
module db_fsm
(
  input wire clk, reset,
  input wire sw,
  output reg db
);

// symbolic state declaration
localparam [2:0]
  zero   = 3'b000,
  wait1_1 = 3'b001,
  wait1_2 = 3'b010,
  wait1_3 = 3'b011,
  one    = 3'b100,
  wait0_1 = 3'b101,
  wait0_2 = 3'b110,
  wait0_3 = 3'b111;

// number of counter bits ( $2^N * 20\text{ns} = 10\text{ms tick}$ )
localparam N = 19;

// signal declaration
reg [N-1:0] q_reg;
wire [N-1:0] q_next;
wire m_tick;
reg [2:0] state_reg, state_next;
```

```
// body

//=====
// counter to generate 10 ms tick
//=====
always @(posedge clk)
  q_reg <= q_next;
// next-state logic
assign q_next = q_reg + 1;
// output tick
assign m_tick = (q_reg==0) ? 1'b1 : 1'b0;

//=====
// debouncing FSM
//=====
// state register
always @(posedge clk, posedge reset)
  if (reset)
    state_reg <= zero;
  else
    state_reg <= state_next;
```


Código Circuito Antirrebote

```
// next-state logic and output logic
always @*
begin
    state_next = state_reg; // default state: the same
    db = 1'b0;             // default output: 0
    case (state_reg)
        zero:
            if (sw)
                state_next = wait1_1;
        wait1_1:
            if (~sw)
                state_next = zero;
            else
                if (m_tick)
                    state_next = wait1_2;
        wait1_2:
            if (~sw)
                state_next = zero;
            else
                if (m_tick)
                    state_next = wait1_3;
        wait1_3:
            if (~sw)
                state_next = zero;
            else
                if (m_tick)
                    state_next = one;
    endcase
end
```

```
one:
begin
    db = 1'b1;
    if (~sw)
        state_next = wait0_1;
    end
wait0_1:
begin
    db = 1'b1;
    if (sw)
        state_next = one;
    else
        if (m_tick)
            state_next = wait0_2;
    end
wait0_2:
begin
    db = 1'b1;
    if (sw)
        state_next = one;
    else
        if (m_tick)
            state_next = wait0_3;
    end
end
```

```
wait0_3:
begin
    db = 1'b1;
    if (sw)
        state_next = one;
    else
        if (m_tick)
            state_next = zero;
        default: state_next = zero;
    endcase
end
endmodule
```

Antirrebote

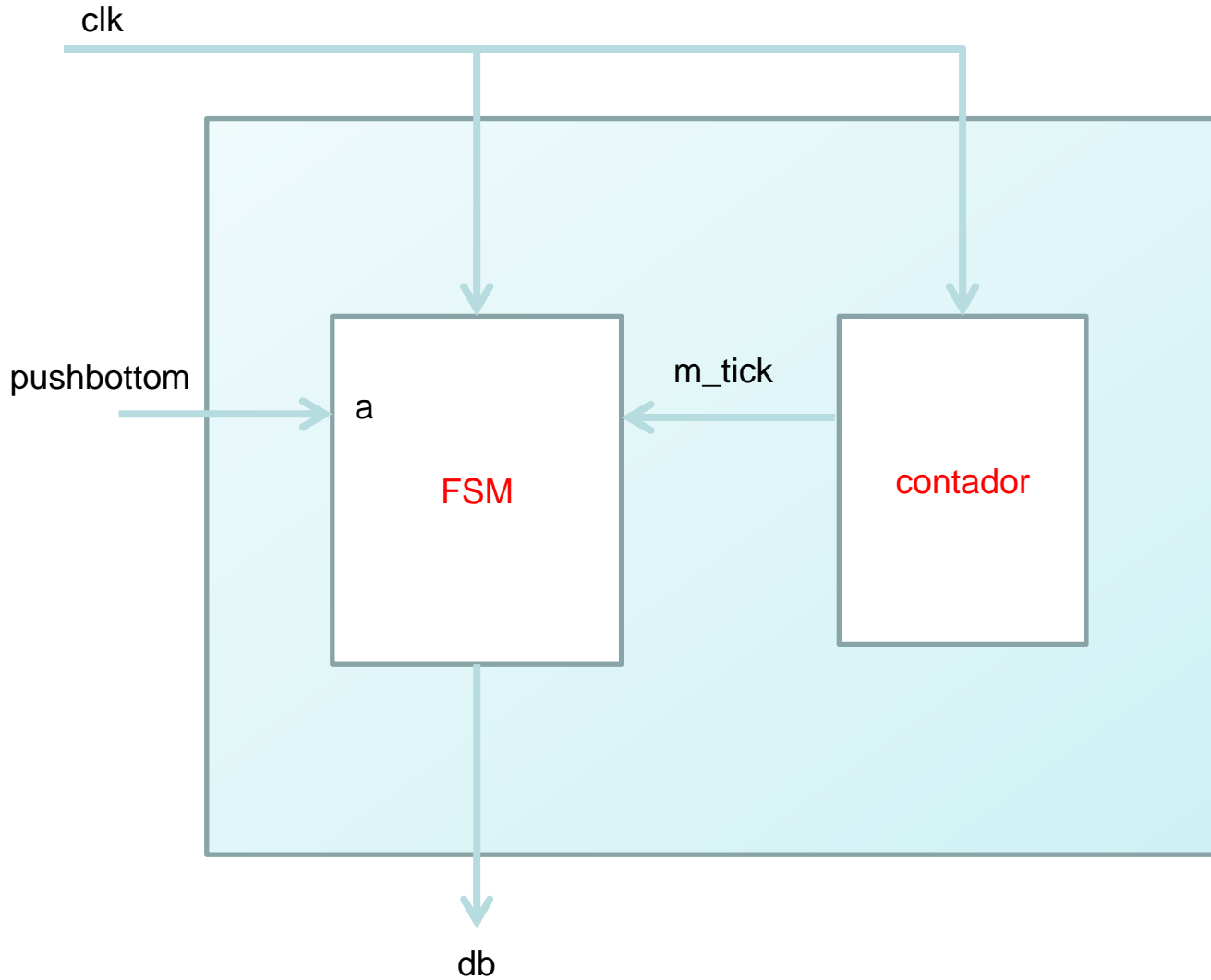

Debouncing, con la técnica RT


- En la implementación que tenemos, hay un contador y una FSM. El contador genera ticks cada 10mseg, y esta señal es una entrada del FSM → por lo tanto, cuando la FSM está en el estado wait1_1 o wait0_1, no sabe exactamente cuantos mseg pasaron desde que la señal sw se puso a 0 o a 1. Es un valor que está entre 0 y 10 mseg. Por lo tanto, el tiempo total que se espera a la estabilización de la señal es variable
- La siguiente implementación, intenta resolver ese problema.

Debouncing

- Vamos a utilizar la FSM para controlar la inicialización del timer y obtener el intervalo exacto.
- Para ello se agrega una nueva señal, `db_tick` que se activa por un ciclo en el flanco ascendente del reloj

Debouncing

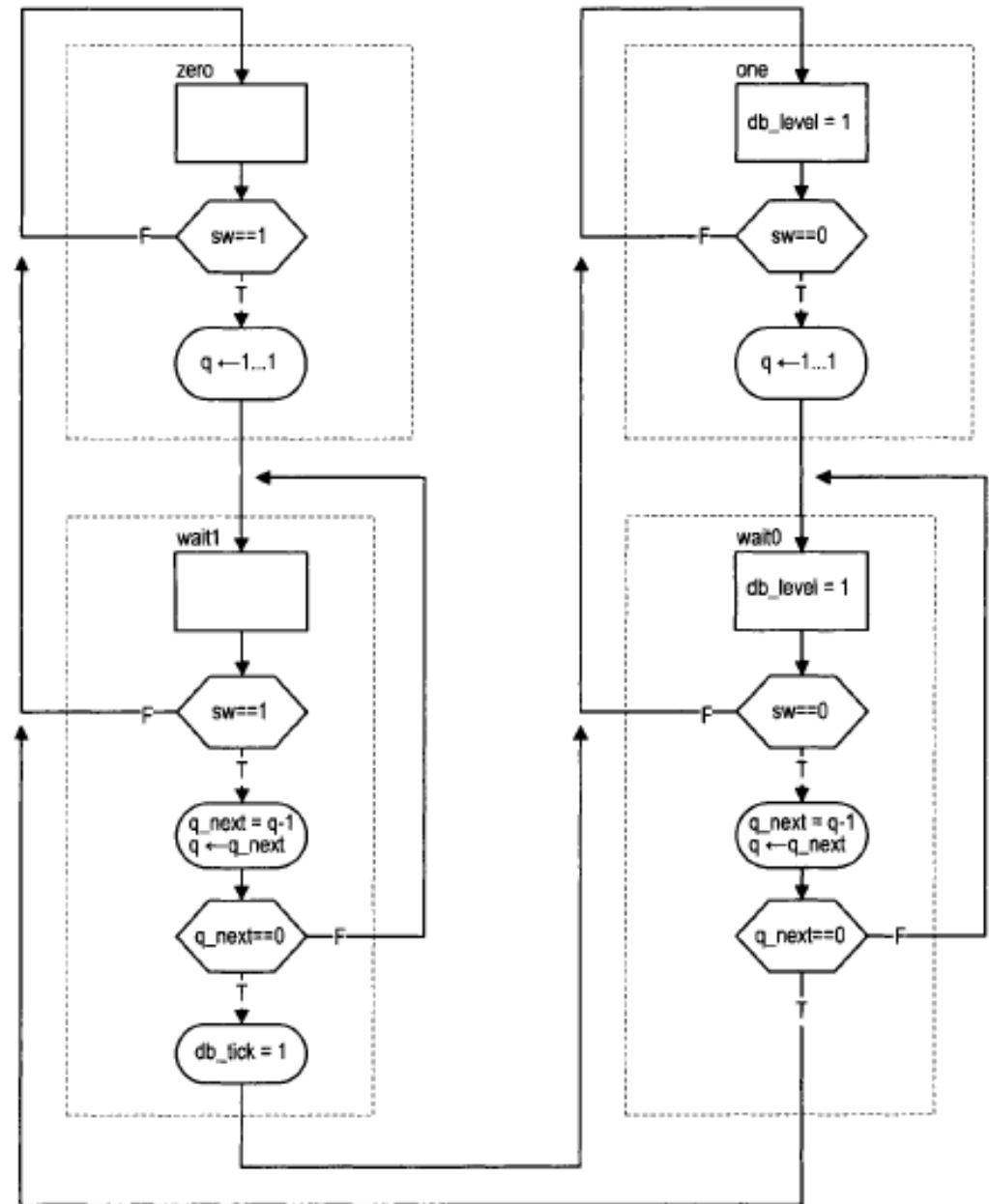- Es muy parecido a lo que teníamos pero ahora el contador q está dentro del FSM.
- En el estado cero, el contador se inicializa a su valor máximo.
- En el estado uno, si el sw se ha apretado, se decrementa en cada ciclo.
- Cuando el contador llega a cero, se activa la señal db_tick




Desarrollo de código

- Código separado para el control y el camino de datos
- Camino de Datos:
 - Hay que identificar los elementos principales del camino de datos a partir del ASMD.
 - Estos son los registros y sus operaciones que expresamos con la metodología RTL: en nuestro caso un contador que:
 - Se inicializa a un valor
 - Se decrementa
 - Activa una señal cuando llega a cero
 - Camino de Datos formado por:
 - Un registro de 21 bits (q_reg)
 - Un comparador para detección de cero (q_cero)
 - Lógica del siguiente estado en función de las señales q_load y q_dec

Camino de Datos (DP)

Control (FSM)

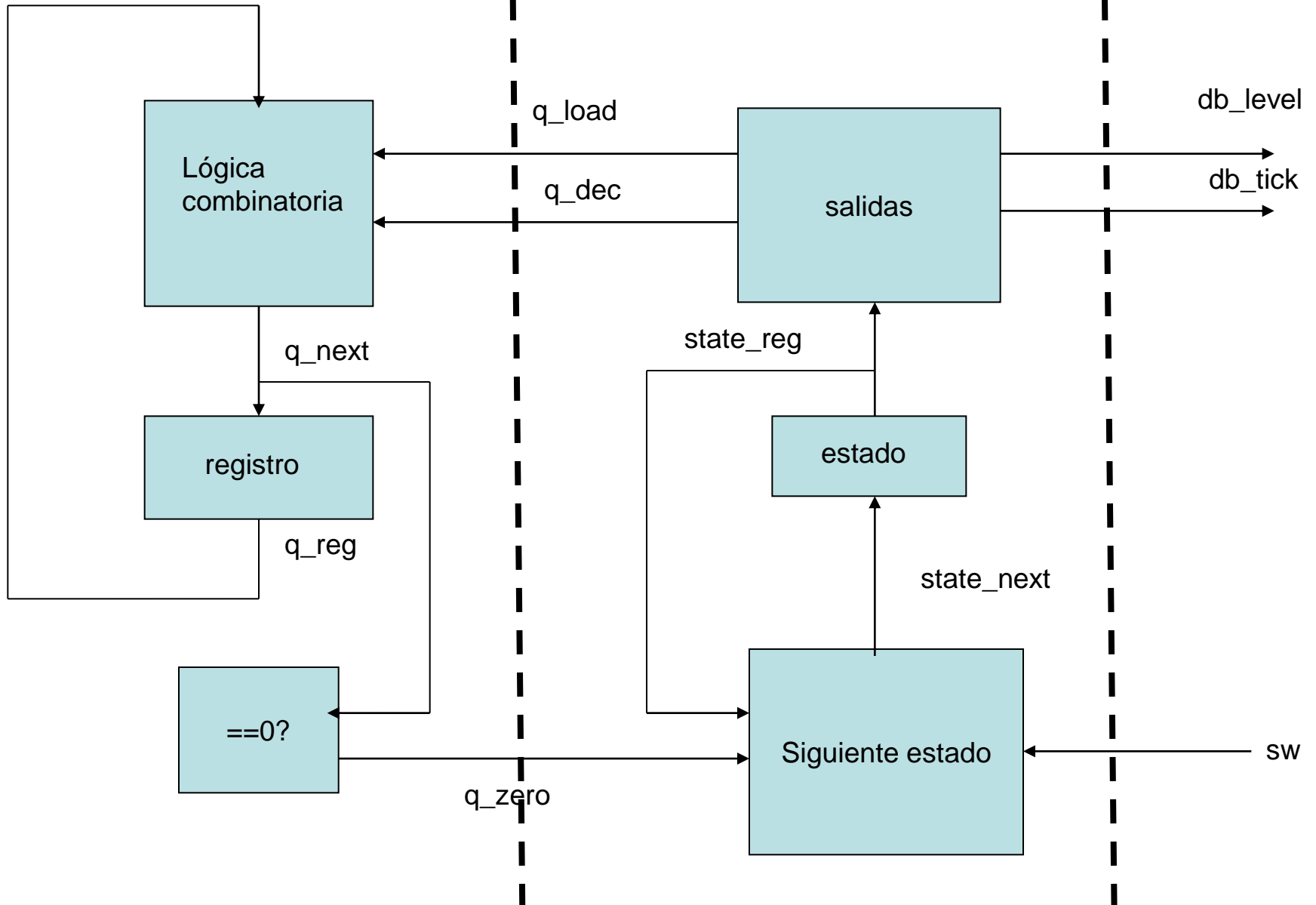

Código

```
module debounce_explicit
(
    input wire clk, reset,
    input wire sw,
    output reg db_level, db_tick
);

    // symbolic state declaration
    localparam [1:0]
10      zero   = 2'b00,
        wait0 = 2'b01,
        one   = 2'b10,
        wait1 = 2'b11;

15    // number of counter bits ( $2^N * 20ns = 40ms$ )
    localparam N=21;

    // signal declaration
    reg [1:0] state_reg, state_next;
    reg [N-1:0] q_reg;
20    reg [N-1:0] q_next;
    wire q_zero;
    reg q_load, q_dec;

25    // body
```

Código

```
// fsmd state & data registers
always @(posedge clk, posedge reset)
    if (reset)
        begin
            state_reg <= zero;
            q_reg <= 0;
        end
    else
        begin
            state_reg <= state_next;
            q_reg <= q_next;
        end

// FSMd data path (counter) next-state logic
assign q_next = (q_load) ? {N{1'b1}} :    // load 1..1
                (q_dec) ? q_reg - 1 :      // decrement
                q_reg;

// status signal
assign q_zero = (q_next==0);
```

Código

```
// FSM control path next-state logic
always @*
begin
    state_next = state_reg; // default state: the same
    q_load = 1'b0;          // default output: 0
    q_dec = 1'b0;           // default output: 0
    db_tick = 1'b0;         // default output: 0
    case (state_reg)
        zero:
            begin
                db_level = 1'b0;
                if (sw)
                    begin
                        state_next = wait1;
                        q_load = 1'b1;
                    end
            end
        wait1:
            begin
                db_level = 1'b0;
                if (sw)
                    begin
                        q_dec = 1'b1;
                        if (q_zero)
                            begin
                                state_next = one;
                                db_tick = 1'b1;
                            end
                    end
                else // sw==0
                    state_next = zero;
            end
        one:
            begin
                db_level = 1'b1;
                if (~sw)
                    begin
                        state_next = wait0;
                        q_load = 1'b1;
                    end
            end
        wait0:
            begin
                db_level = 1'b1;
                if (~sw)
                    begin
                        q_dec = 1'b1;
                        if (q_zero)
                            state_next = zero;
                        else // sw==1
                            state_next = one;
                        end
                    end
                default: state_next = zero;
            end
    endcase
end
```

```
80         db_level = 1'b1;
           if (~sw)
               begin
                   state_next = wait0;
                   q_load = 1'b1;
               end
85         end
           end
wait0:
           begin
               db_level = 1'b1;
90         if (~sw)
               begin
                   q_dec = 1'b1;
                   if (q_zero)
                       state_next = zero;
95         end
               else // sw==1
                   state_next = one;
               end
           default: state_next = zero;
           endcase
100        end

        endmodule
```

Reporte de Síntesis

Found 21-bit subtractor for signal <q_next\$addsub0000> created at line 41.

Found 21-bit register for signal <q_reg>.

Summary:

- inferred 1 Finite State Machine(s).

- inferred 21 D-type flip-flop(s).

- inferred 1 Adder/Subtractor(s).

Unit <debounce_explicit> synthesized.

Alternativa de Diseño

- Dos alternativas de diseño:
 - Separar en el código los componentes del camino de datos, como acabamos de hacer.
 - Embeber las operaciones RT dentro del control. En este caso, las operaciones RT se listan en los estados correspondientes de la FSM.
 - En este caso, nos ahorramos las señales de control q_load y q_dec
 - Pero, hacemos que la herramienta de síntesis infiera el data path. Esto puede o no ser conveniente.

Alternativa II para el código

```
module debounce
(
  input wire clk, reset,
  input wire sw,
  output reg db_level, db_tick
);

// symbolic state declaration
localparam [1:0]
  zero  = 2'b00,
  wait0 = 2'b01,
  one   = 2'b10,
  wait1 = 2'b11;

// number of counter bits ( $2^N * 20\text{ns} = 40\text{ms}$ )
localparam N=21;

// signal declaration
reg [N-1:0] q_reg, q_next;
reg [1:0] state_reg, state_next;
```

```
// body
// fsmd state & data registers
always @(posedge clk, posedge reset)
  if (reset)
    begin
      state_reg <= zero;
      q_reg <= 0;
    end
  else
    begin
      state_reg <= state_next;
      q_reg <= q_next;
    end
```

Código (cont)

```
// next-state logic & data path functional units/routing
always @*
begin
    state_next = state_reg; // default state: the same
    q_next = q_reg;         // default q: unchanged
    db_tick = 1'b0;         // default output: 0
    case (state_reg)
        zero:
            begin
                db_level = 1'b0;
                if (sw)
                    begin
                        state_next = wait1;
                        q_next = {N{1'b1}}; // load 1..1
                    end
            end
    end
```

```
wait1:
    begin
        db_level = 1'b0;
        if (sw)
            begin
                q_next = q_reg - 1;
                if (q_next==0)
                    begin
                        state_next = one;
                        db_tick = 1'b1;
                    end
            end
        else // sw==0
            state_next = zero;
    end
```


Código (cont)

```
one:
    begin
        db_level = 1'b1;
        if (~sw)
            begin
                state_next = wait0;
                q_next = {N{1'b1}}; // load 1..1
            end
        end
    end
```

```
wait0:
    begin
        db_level = 1'b1;
        if (~sw)
            begin
                q_next = q_reg - 1;
                if (q_next==0)
                    state_next = zero;
            end
        else // sw==1
            state_next = one;
        end
        default: state_next = zero;
    endcase
end

endmodule
```

Otro ejemplo

 

```
case (state_reg)
  s1:
    begin
      d1_next = a * b;
      ...
    end
  s2:
    begin
      d2_next = b * c;
      ...
    end
  s3:
    begin
      d3_next = a * c;
      ...
    end
end
```

Aquí se infieren tres multiplicadores
En el data path

```
case (state_reg)
  s1:
    begin
      in1 = a;
      in2 = b;
      d1_next = m_out;
      ...
    end
  s2:
    begin
      in1 = b;
      in2 = c;
      d2_next = m_out;
      ...
    end
  s3:
    begin
      in1 = a;
      in2 = c;
      d3_next = m_out;
      ...
    end
end
```

Aquí solo usamos un
multiplicador


ASSIGN m_out=in1*in2

Fibonacci

```
Int fibonacci (int i) {  
    int t0 =0;  
    int t1 =1;  
    int tmp =0;  
    int n =i;  
    while (n>2) {  
        tmp=t1;  
        t1=t1 + t0;  
        t0=tmp;  
        n=n-1;  
    }  
    If (n==0) t1=0;  
}
```

$$fib(i) = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0 \\ 1 & \text{if } i = 1 \\ fib(i-1) + fib(i-2) & \text{if } i > 1 \end{cases}$$

Fibonacci

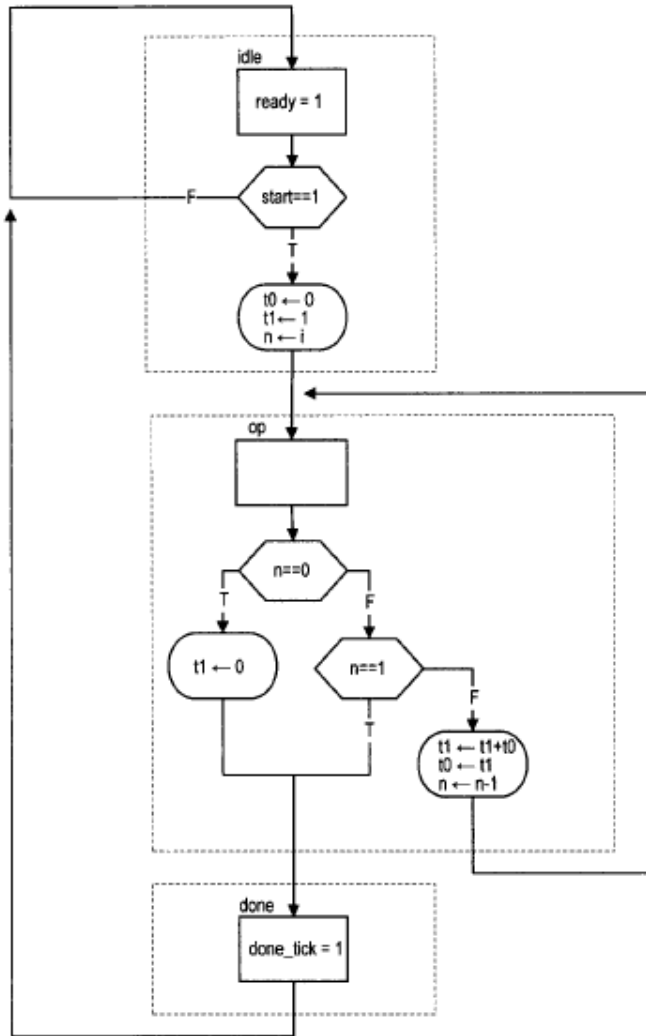

$$fib(i) = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0 \\ 1 & \text{if } i = 1 \\ fib(i-1) + fib(i-2) & \text{if } i > 1 \end{cases}$$

- Se utilizan tres registros. Dos temporales para almacenar fib (i-1) y fib(i-2) y un índice (n)
- La entrada es i
- La salida es f
- Se incluyen otras señales:
 - Start
 - Ready
 - Done_tick

La División

1. Extender con ceros el dividendo (duplicar la longitud). Alinear el divisor a la izquierda del dividendo.
2. Si los bits del dividendo son mayores o iguales que el divisor, restar el divisor del dividendo, y hacer 1 el bit del cociente. Sino, mantener los bits del dividendo, el cociente es 0.
3. Agregar un bit al resultado anterior de la resta, y hacer shift del divisor una posición a la derecha.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que todos los bits del dividendo se hayan utilizado.

Observación: Lo que desplazaremos a la izquierda será el dividendo, y en cada iteración entrará por la derecha un bit del cociente. Cuando terminemos, el resto quedará en la parte alta y el cociente en la parte baja.



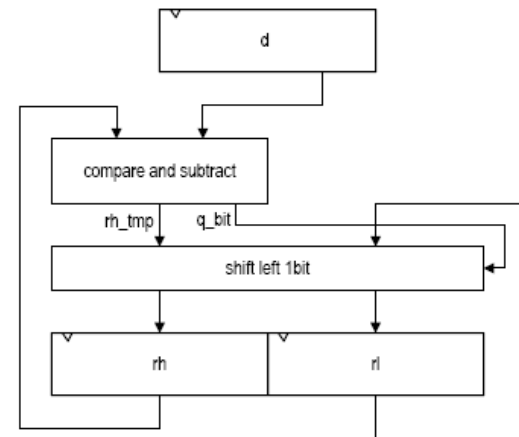
 


Figure 6.11 Sketch of division circuit's data path.

La División: Simulación

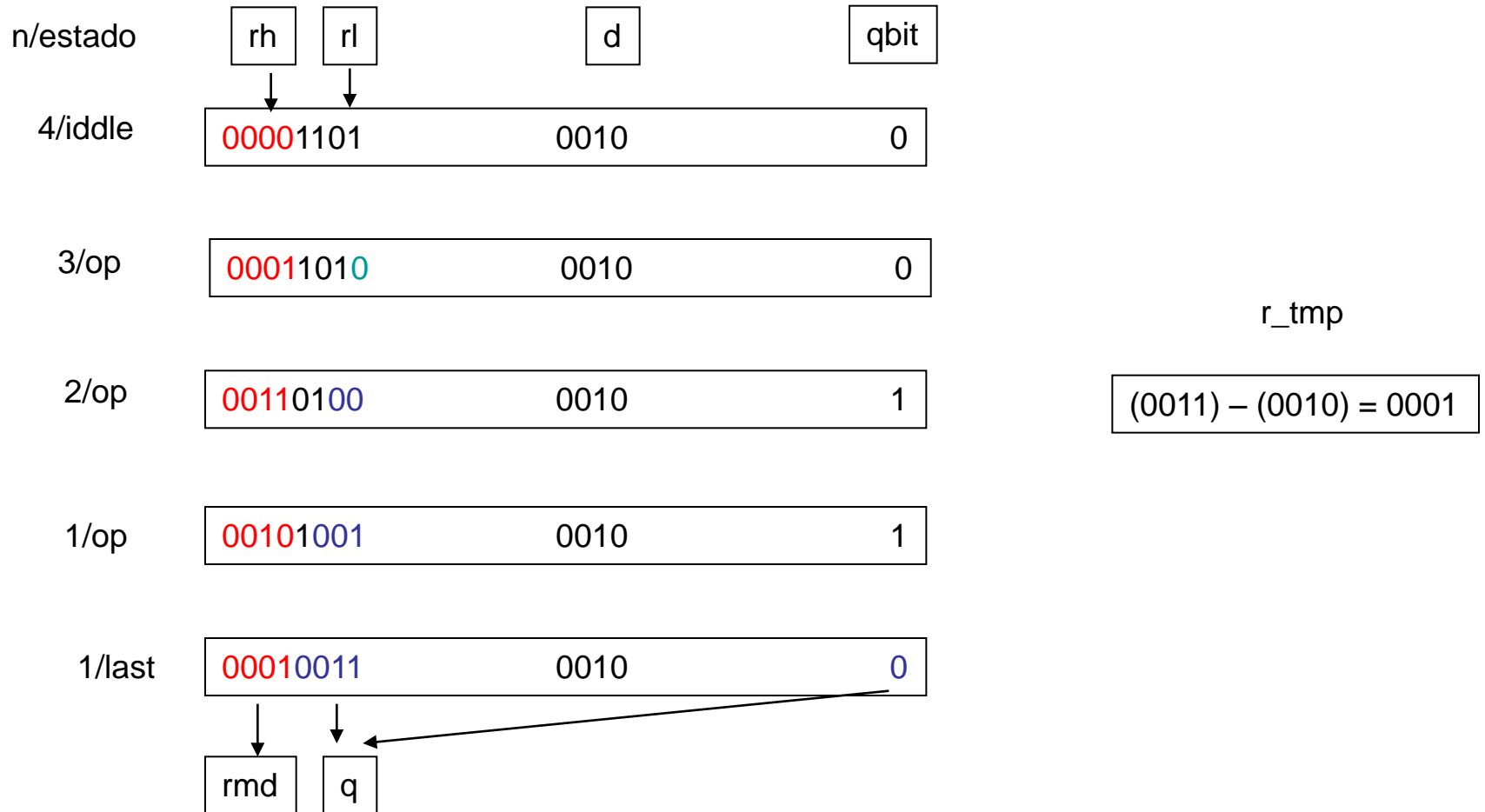

La División: ASMD

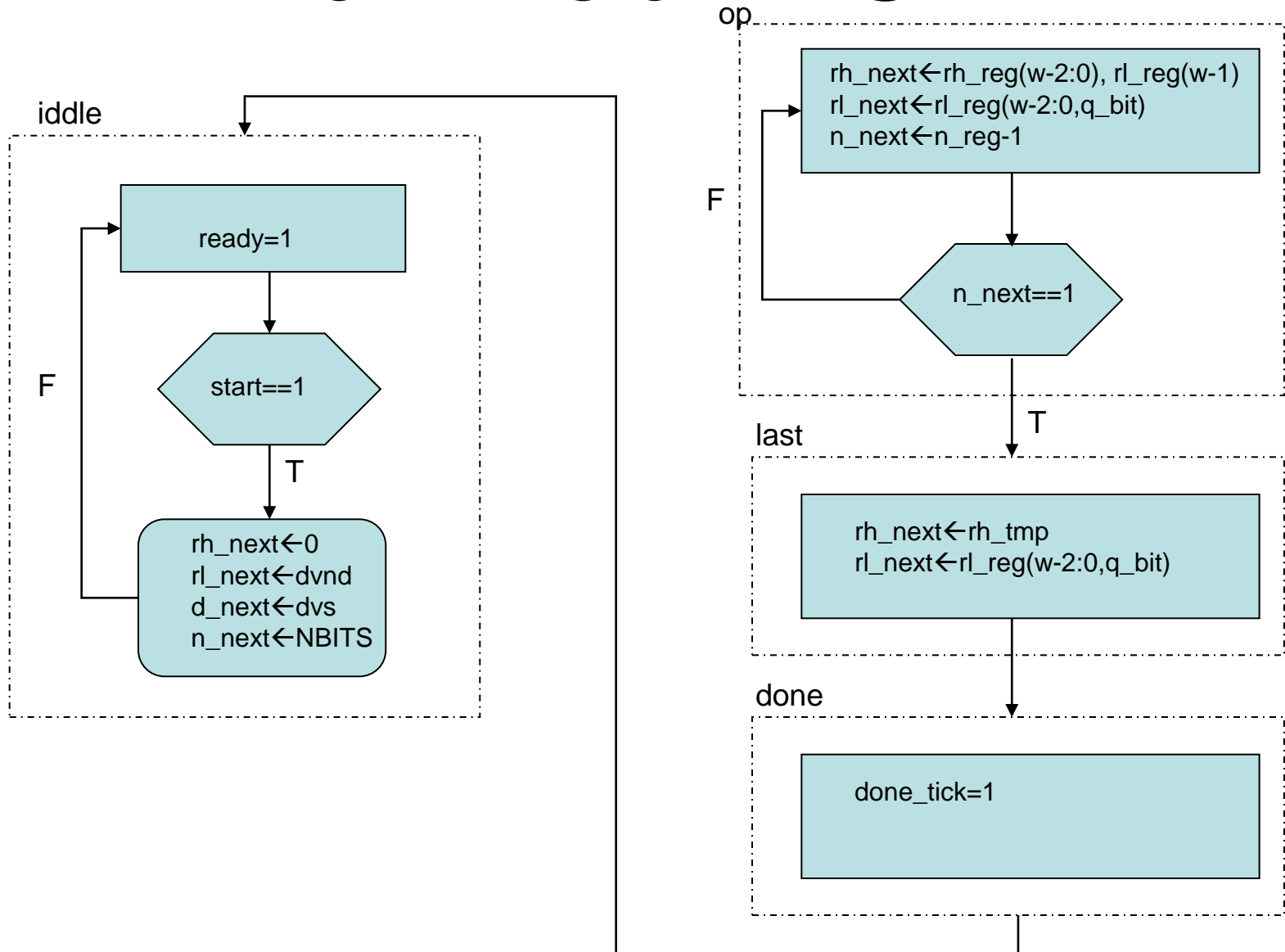

Aplicación: Reaction Timer

- Eye-hand coordination is the ability of the eyes and hands to work together to perform a task. A reaction timer circuit measures how fast a human hand can respond after a person sees a visual stimulus. This circuit operates as follows:
 1. The circuit has three input pushbuttons, corresponding to the **clear**, **start**, and **stop** signals. It uses a single discrete LED as the visual stimulus and displays information on the seven-segment LED display.

Reaction Timer

2. A user pushes the **clear** button to force the circuit to return to the initial state, in which the seven-segment LED shows a welcome message, "HI," and the stimulus LED is off.
3. When ready, the user pushes the **start** button to initiate the test. The seven-segment LED goes off.
4. After a random interval between 2 and 15 seconds, the stimulus LED goes on and the timer starts to count upward. The timer increases every millisecond and its value is displayed in the format of "0.000" second on the seven-segment LED.

Reaction Timer

5. After the stimulus LED goes on, the user should try to push the **s t o p** button as soon as possible. The timer pauses counting once the **s t o p** button is asserted. The seven segment LED shows the reaction time. It should be around 0.15 to 0.30 second for most people.
6. If the **s t o p** button is not pushed, the timer stops after 1 second and displays " 1 .000".
7. If the **s t o p** button is pushed before the stimulus LED goes on, the circuit displays "9.999" on the seven-segment LED and stops.